

Benutzerhandbuch

Dokumentation

Aufbauanleitung

EI *Fueradoro*

Funkgesteuertes Zündsystem für Feuerwerke

Felix Pflaum (f.pflaum@gmail.com)
07.09.2016, 19:49

Wichtige Hinweise

Vor Inbetriebnahme sollte in jedem Fall diese Anleitung gelesen und verstanden werden! Speziell die folgenden, weiter hinten in der Anleitung detaillierter ausgeführten Hinweise müssen beachtet werden, um Personenschäden oder Beschädigungen an den Geräten zu vermeiden:

1. Das Metallgehäuse des SMA-Antennenanschlusses an der Oberseite der Zündbox liegt auf Masspotential, die roten Anschlussklemmen nach dem Einschalten und unter Umständen auch noch Minuten nach dem Ausschalten bei 22.5 V. Ein Kurzschluss zwischen diesen beiden Punkten ist daher unbedingt zu vermeiden, um Schäden an der Schaltung und ungewollte Zündungen zu verhindern. Daher, sofern der Antennenanschluss nicht isoliert ist, beim Anschließen die Anzünder immer zuerst mit der schwarzen Klemme, danach mit der roten verbinden, beim Abklemmen zuerst das Kabel an der roten, dann das an der schwarzen Klemme lösen. Weiterhin sollte man die Zündbox erst in ihrer endgültigen Position einschalten, so dass ein unbeabsichtigtes Herausziehen der Kabel tunlichst ausgeschlossen ist. Sicherheitshalber kann auch der SMA-Stecker nach dem Anschrauben mit Klebeband isoliert werden.
2. Devices nie ohne angeschlossene Antenne einschalten, um Rückreflexionen an offenen Steckern/Buchsen zu vermeiden, welche die Sendeendstufe zerstören könnten.
3. Keine Softwareupdates an Zündboxen durchführen, solange Anzünder angeschlossen sind, da das Verhalten nach einem fehlgeschlagenen Update unvorhersehbar ist.

Trotz aller Sorgfalt bei der Entwicklung von Hard- und Software sowie ausgiebigen Tests seitens der Entwickler kann keinerlei Garantie für Sicherheit und Funktionalität von El Fueradoro sowie keine Haftung für Sach- und Personenschäden, welche sich direkt oder indirekt aus dem Einsatz von El Fueradoro ergeben, übernommen werden. Es werden mit El Fueradoro dem Anwender lediglich Schaltpläne, Layouts und Programmcode sowie Hinweise zu Aufbau und Verwendung einer elektronischen Funkzündanlage, welche er frei weiter verbreiten und – selbstverständlich auf eigene Gefahr – verändern darf, zur Verfügung gestellt. El Fueradoro ist und bleibt ein Hobby-Bastelprojekt, kein geprüftes oder in irgendeiner Form zertifiziertes Produkt!

Der Umgang mit Feuerwerkskörpern und explosivem Material unterliegt in Deutschland gesetzlichen Restriktionen, deren Einhaltung im Verantwortungsbereich des Anwenders liegt. El Fueradoro darf nicht von Personen unter 18 Jahren bedient werden.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	3
Inhaltsverzeichnis	5
I Benutzerhandbuch	7
1 Das System	9
1.1 Aufbau	9
1.2 Transmitter und Zündboxen	10
1.3 Energieversorgung	12
1.4 Die Status-LEDs	12
1.5 Das LCD der Transmitterbox	13
1.6 Schalter an den Zündboxen	13
2 Vorbereitung des PCs	15
2.1 Installation eines USB-RS232-Adapters	15
2.2 Einrichtung des Terminalprogramms	17
2.3 Einrichtung von Pyro Ignition Control	18
3 Kommunikation zwischen PC und Devices	21
3.1 Puttytel	21
3.1.1 Befehlsübersicht	21
3.1.2 Konfiguration	22
3.1.3 Systemübersicht	24
3.1.4 Manuelles Senden	26
3.1.5 Funkmodul-Zugriff	26
3.2 GUI	29
4 Show	33
4.1 Vorbereitung	33
4.1.1 Beidseitiges Zünden	33
4.1.2 Zündkreisauslegung	33
4.1.3 Erstellung und Überprüfung des Zündplans	35
4.2 Durchführung	36
5 Firmwareupdate	39
5.1 Herunterladen	39
5.2 Aktualisierung	39
5.2.1 Kommandozeile	40

5.2.2 Windows-Oberfläche	41
II Dokumentation	43
6 Schaltpläne & Layouts	45
7 Pinbelegung	51
8 Software	53
III Aufbauanleitung	55
9 Materialliste	57
10 Platinenherstellung	63
11 Aufbau	67
11.1 Kabel	67
11.2 Platten	68
11.3 Funkmodul-Adapter	71
11.4 Peripherie	72
11.4.1 Transmitter	72
11.4.2 Zündbox	74
11.4.3 Koffer	77
12 Aufspielen des Bootloaders	83
12.1 Verwendung des AVRISP mkII	83
12.2 Verwendung eines anderen Programmieradapters	84
13 Tipps und Tricks	85
13.1 5V-LCD an 3,3V	85
13.2 Antennenbau	86
13.3 Kompilieren der Firmware	88
13.4 Umrechnung zwischen Watt und dBm	89
Abbildungsverzeichnis	91
Tabellenverzeichnis	93
Danksagung	95

Teil I

Benutzerhandbuch

1 Das System

El Fueradoro ist eine Eigenentwicklung zur automatisierten Zündung von Feuerwerkschoreographien per Computer und Funk, der Name El Fueradoro leitet sich als Kofferwort aus den spanischen Wörtern *fuego*, *radio* und *oro* her und bedeutet frei übersetzt daher so etwas wie „Goldenes Funkfeuer“. Sie wurde zur Verwendung mit der frei verfügbaren Software Pyro Ignition Control von Yannic Wilkening (Version 1.4.5) geplant.

Es besteht aus einer mit dem PC verbundene Transmitterbox, welche die von Pyro Ignition Control generierten Zündbefehle per Funk an die Zündboxen weitergibt und einer oder mehreren Zündboxen mit je 16 Kanälen zur elektrischen Zündung. Der klassische Aufbau des Systems ist schematisch in Abbildung 1.1 gezeigt. Die reine Transmitterbox wird nicht zwingend benötigt; es kann alternativ auch eine Zündbox per Kabel mit dem PC verbunden werden und neben ihrer originären Aufgabe auch die Transmitteraufgaben bewältigen.

Um möglichst große Flexibilität bei der Gestaltung eines Feuerwerks mit El Fueradoro zu gewährleisten, was z. B. die Anzahl der verwendeten Zündboxen oder auch die Tatsache angeht, dass man identische Effekte gerne zeitgleich an zwei weiter voneinander entfernten Orten zünden möchte, können den Boxen per Software zwei Kennnummern (Unique-ID und Slave-ID) zugewiesen werden. Genaueres dazu findet sich im Abschnitt 3.

Transmitterbox und Zündbox sind in Abbildung 1.2a bzw. 1.2b mit ihren wesentlichen Bestandteilen gezeigt. Sie werden im weiteren Text unter dem Begriff „Devices“ zusammengefasst, falls sich Aussagen auf beide Teile beziehen, und in den folgenden Kapiteln näher beschrieben.

1.1 Aufbau

Detailliertere Infos zum Aufbau erhalten interessierte Leser in den nächsten Teilen dieses Dokuments ab Seite 45. An dieser Stelle soll nur kurz auf die Funktionalität eingegangen werden. Herzstück aller Devices ist der 8-bit-Mikrocontroller ATmega328P von Atmel, welcher die verschiedenen Peripheriebausteine kontrolliert. In jedem Device befinden sich ein Funkmodul RFM69CW von HopeRF, welches die drahtlose Kommunikation zwischen den einzelnen Devices übernimmt, ein RS232-Treiberbaustein MAX202 mit an die Gehäuseaußenseite geführter Sub-D-Buchse zur Kommunikation zwischen Mikrocontroller und PC sowie vier Status-LEDs.

Die Transmitterbox ist mit einem LC-Display mit 20 Spalten und 4 Zeilen ausgestattet.

In den Zündboxen befinden sich zwei vom Mikrocontroller gesteuerte kaskadierte Schieberegister 74HC595,

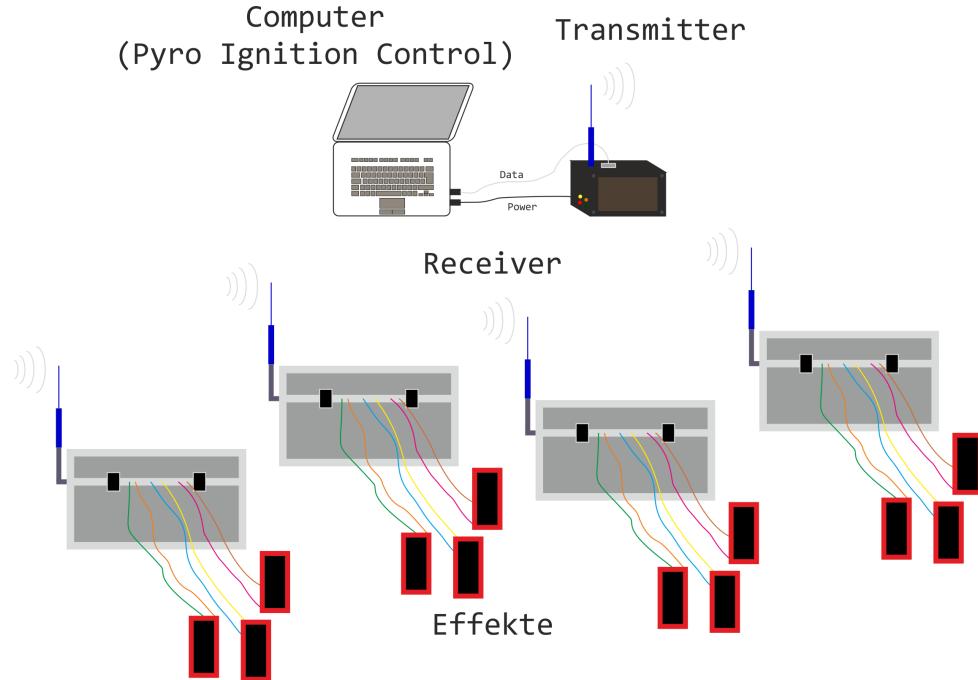


Abbildung 1.1: Systemübersicht El Fueradoro

welche mit ihren insgesamt 16 Ausgängen 16 Feldeffekttransistoren vom Typ IRF3708 für die Zündung ansteuern, außerdem ist auf der Platine mit dem MC33063 bzw. einem fertigen Modul mit dem XL6009 ein Hochsetzsteller zur Erzeugung einer höheren Zündspannung integriert sowie ein Schlüsselschalter zum Scharfschalten der Boxen. Parallel zur Drain-Source-Strecke jedes Feldeffekttransistors ist eine LED mit Vorwiderstand geschaltet, um zu signalisieren, an welchen Kanälen Anzünder angeschlossen sind.

1.2 Transmitter und Zündboxen

Die in Abbildung 1.2a gezeigte Transmitterbox dient dazu, die Zündbefehle des PCs per Funk an die über das Gelände verteilt stehenden Zündboxen weiterzuleiten sowie das komplette Funksystem zu überwachen. Hierzu ist im Inneren der Transmitterbox sowie der Zündboxen ein Funkmodul für das – im Rahmen der Vorschriften der jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörde, in Deutschland der Bundesnetzagentur – frei nutzbare Frequenzband um 868 MHz verbaut. Die Datenübertragung vom PC geschieht über eine serielle Schnittstelle.

Die Zündboxen, in Abbildung 1.2b dargestellt, empfangen die Anweisungen und zünden die einzelnen Kanäle. Jede Zündbox verfügt über 16 einzeln ansteuerbare Zündkanäle. Jeweils eine rote und eine schwarze Klemme bilden zusammen einen Zündkanal, die Nummerierung beginnt links unten mit Kanal 1 und endet rechts oben mit Kanal 16. Alle roten Klemmen sind nach dem Einschalten unmittelbar mit einer Gleichspannung von 22.5 V verbunden, die schwarzen Klemmen mit dem Drain-Anschluss eines von 16 n-Kanal-MOSFETs.

Welches der beiden Kabel an welcher Klemme des Zündkanals angeschlossen wird, spielt keine Rolle, da

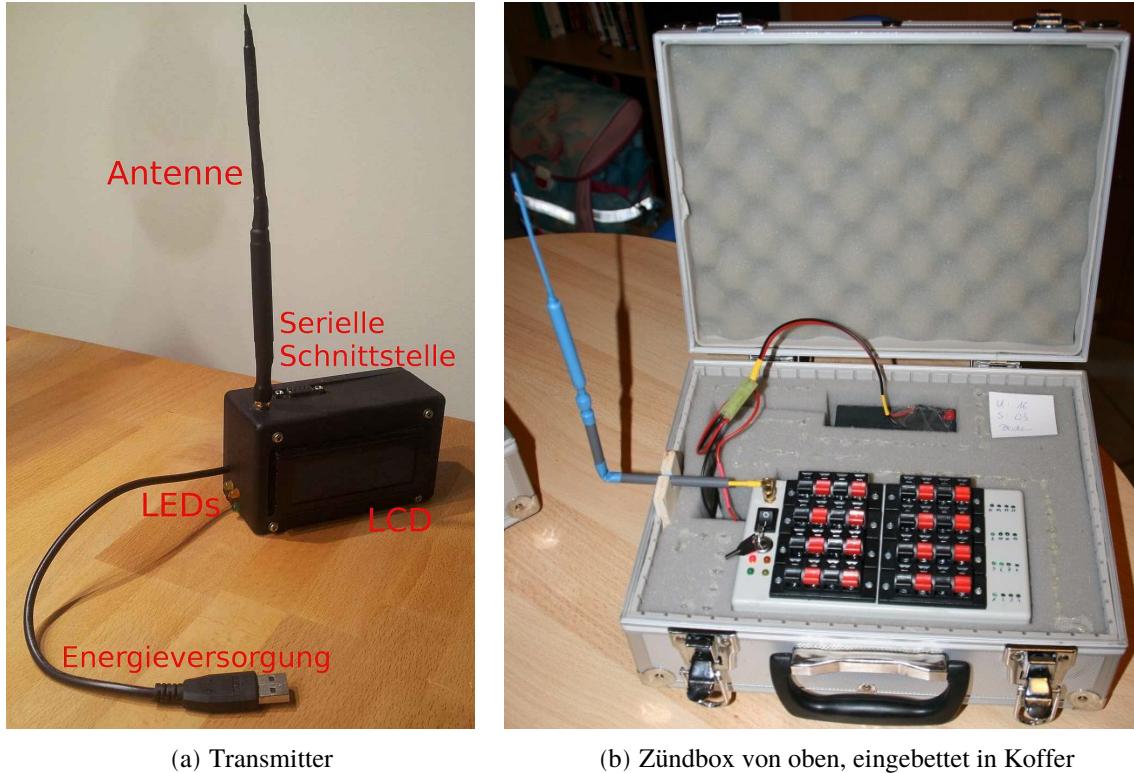


Abbildung 1.2: Die Devices von El Fueradoro

es sich bei den Anzündern um passive elektrische Bauelemente handelt, die in beiden Richtungen gleichermaßen von Strom durchflossen werden können. Die Verdrahtung sollte aber stets im ausgeschalteten Zustand der Boxen erfolgen und aus Sicherheitsgründen immer in folgender Reihenfolge:

- Beim Anklemmen der Kabel zuerst ein Kabel an der schwarzen Klemme befestigen, anschließend das andere an der roten!
- Beim Lösen der Kabel zuerst das Kabel von der roten Klemme lösen, anschließend das von der schwarzen!

Dies ist der Tatsache geschuldet, dass, wenn eine Seite des Zündkanals fest mit der Zündspannung, d.h. einer roten Klemme verbunden ist, ein frei baumelndes zweites Kabel durch Berührung eines Bauteils auf Massepotential, z. B. der Antennenbuchse oder der Überwurfmutter des gewinkelten SMA-Steckers, einen Kurzschluss und somit eine Zündung auslösen würde – selbst dann, wenn die Box nicht scharf geschaltet ist!

Parallel zur üblicherweise sperrenden Drain-Source-Strecke jedes MOSFETs ist eine grüne LED mit Vorwiderstand geschaltet, welcher den Strom durch den LED-Zweig auf unter 5 mA begrenzt, so dass ein Zünden über die LED ausgeschlossen ist. Sobald die zugehörige schwarze Klemme mit einer roten Klemme – die Zuordnung kann beliebig erfolgen, obwohl zwecks Übersichtlichkeit natürlich ratsam ist, die nebeneinander liegenden Klemmen zu nutzen – verbunden ist, also ein geschlossener Strompfad von 22.5 V zur Schaltungsmasse besteht, wird dies durch Leuchten der zur schwarzen Klemme gehörigen grünen LED signalisiert. Ein Leuchten der grünen LED ist dabei lediglich ein Indikator, dass „etwas“ am jeweiligen

Farbe	Funktion
orange	Funkmodul empfängt
grün	Funkmodul sendet
gelb	Daten kommen über serielle Schnittstelle an
rot	Device ist scharf geschaltet

Tabelle 1.1: Farben und Funktionen der Status-LEDs

Kanal angeschlossen ist, eine Aussage, ob der Widerstand des angeschlossenen Anzündernetzwerks gering genug ist, um eine Zündung auszulösen, wird durch die LED ausdrücklich nicht getroffen.

1.3 Energieversorgung

Die in unmittelbarer Nähe des zu steuernden PCs platzierte Transmitterbox bezieht ihre nötige elektrische Energie aus dem USB-Port eines PCs. Das fest mit der Transmitterbox verbundene USB-Kabel dient ausschließlich diesem Zweck. Sie verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter, sondern ist eingeschaltet, solange sie mit dem USB-Port verbunden und der PC eingeschaltet ist. Da der USB-Port „angezapft“ wird, ohne in der sonst üblichen Weise mit dem Controller zu kommunizieren, empfiehlt sich, die USB-Verbindung erst nach komplett abgeschlossenem Bootvorgang herzustellen und vor dem Herunterfahren des Rechners wieder zu trennen.

Aufgrund der anzunehmenden Platzierung der Zündboxen im freien Feld, abseits von Steckdosen und anderen Energiequellen werden sie über eine Batterie versorgt. Um ordnungsgemäße Funktionalität zu garantieren und Schäden an der Schaltung zu vermeiden, muss die Batteriespannung zwischen 8 V und 15 V liegen! Empfohlen wird die Verwendung eines Blei-Vlies-Akkus mit Nennspannung 12 V, wie er auch in Abbildung 1.2b über der Zündbox zu erkennen ist.

1.4 Die Status-LEDs

Alle Devices verfügen über vier Status-LEDs. Bei den Transmitterboxen liegen sie direkt neben dem Kabel für die Energieversorgung auf der Seite, bei den Zündboxen auf der Oberseite. Diese sind mit ihrer Bedeutung in Tabelle 1.1 aufgeführt und leuchten, wenn das jeweilige Device die mit der LED verknüpfte Tätigkeit ausführt.

Während des Bootvorgangs leuchten bei den Zündboxen die orange und gelbe LED im Wechsel, wodurch dem Benutzer die aktuell eingestellte Slave-ID der Box visualisiert wird. Das nach kurzer Pause folgende Blinken der grünen LED signalisiert dann die Statusmeldung per Funk an allen anderen Devices.

Bei einem Zündvorgang leuchten an der Zündbox für die Dauer der Zündung (11 ms) alle vier LEDs.



Abbildung 1.3: LCD während der Show

1.5 Das LCD der Transmitterbox

Aktuelle Statusanzeigen werden bei der Transmitterbox auf dem LC-Display ausgegeben. Ein Beispiel zeigt Abbildung 1.3. In Zeile 1 wird hinter der Abkürzung „Tx“ (Transmitted) der letzte gesendete Befehl angezeigt, in Zeile 2 – im Bild nicht zu sehen – ggf. hinter der Abkürzung „Rx“ (Received) die letzte empfangene Rückmeldung (angeforderte Parameter). Die am Ende der zweiten Zeile erscheinende negative Zahl steht für den RSSI-Wert beim Empfang in dBm.

In den Zeilen 3 und 4 werden die letzten sechs gesendeten Kommandos aufgelistet. Zwei zweistellige Zahlen getrennt durch ein Flammensymbol stehen dabei für einen Zündbefehl. Die erste Zahl gibt die Slave-ID, die zweite den zu zündenden Kanal an. Für den Fall, dass eine Aufforderung zur Identifikation gesendet wurde, erscheint „IDENT“, für eine Aufforderung zur Temperaturmessung „TEMP“. Das „x“ steht immer vor dem bis dato letzten Befehl, springt also mit jedem neuen Befehl eine Stelle weiter.

Alle Zeilen werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht.

1.6 Schalter an den Zündboxen

Die Zündboxen verfügen, wie in Abbildung 1.4 zu erkennen, über zwei Schalter, einen schwarzen Wippschalter zum Ein- und Ausschalten der Energieversorgung sowie einen Schlüsselschalter, um die Zündbox „scharf“ zu schalten.

Die Scharfschaltung durch den Schlüsselschalter geschieht auf die Weise, dass durch eine Zustandsabfrage vor der Zündung letztere nur ausgeführt wird, wenn das Schloss auf den grünen Punkt am Gehäuse zeigt. Befindet sich der Schlüssel in waagrechter Stellung und zeigt auf den roten Punkt, so ist der Schalter geöffnet und Zündbefehle werden von der Box ignoriert. Für das Scharfschalten der Box ist der Anwender selbst verantwortlich.

Ob Boxen scharf geschaltet sind, ist an der Box – wie in Abschnitt 1.4 ausgeführt – durch das Dauerleuchten der roten Status-LED erkennbar, kann aber auch durch eine Identifizierungsabfrage ausgelesen werden (siehe Abschnitt 3.1.2).



Abbildung 1.4: Schalter und serielle Schnittstelle an der Zündbox

2 Vorbereitung des PCs

Zur Kommunikation mit einem Computer verfügen alle Devices über eine serielle Schnittstelle. Pyro Ignition Control sollte ohnehin auf dem Rechner installiert sein, für die serielle Kommunikation gibt es für Windows zudem zahlreiche Terminalprogramme.

2.1 Installation eines USB-RS232-Adapters

Zunächst steht man allerdings in der Regel vor dem Problem, dass zwar die Devices eine serielle Schnittstelle besitzen, moderne Rechner aber nicht mehr mit dem früher standardmäßig verbauten 9-poligen Sub-D-Stecker der RS232-Schnittstelle ausgestattet sind. Diese wurden seit dem Ende der 1990er-Jahre von den USB-Schnittstellen verdrängt. Sollte wider Erwarten am einzusetzenden Rechner ein derartiger Anschluss vorhanden sein, können die nächsten Absätze übersprungen und der COM-Port direkt im Gerätemanager anhand von Tabelle 2.1 konfiguriert werden. Wer nur über USB-Ports verfügt, lese unmittelbar weiter.

Weil in vielen Bereichen noch immer auf RS232 zurückgegriffen wird, existieren Adapterkabel wie in Abbildung 1.2a mit USB-Anschluss für den Rechner und einem 9-poligen RS232-Stecker für den Anschluss an der Peripherie, also die Devices von El Fueradoro. In diesen Adapterkabeln ist ein Chip verbaut, um die Signalumsetzung von USB auf RS232 und umgekehrt zu bewerkstelligen. Übliche verwendete Chips sind der CH340¹, welcher sich in vielen über eBay aus China angebotenen Modellen befindet, der Prolific PL2303² in verschiedenen Versionen oder – bei edleren und somit auch teureren Varianten – der uneingeschränkt zu empfehlende FT2302, mit welchem die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Probleme nicht auftreten sollten.

Das Plug-and-Play-Traumszenario, dass sich der Adapter bei der Verbindung des USB-Steckers mit dem Rechner automatisch korrekt installiert, tritt gerade bei den günstigen Adapters leider nur sehr selten ein. Die in den Fußnoten verlinkten Treiber sollten, sofern die automatische Treiberinstallation von Windows versagt, ihren Dienst tun, müssen allerdings teilweise mit sanfter Gewalt installiert werden. Hat man die Installation erfolgreich absolviert, sollte bei angeschlossenem Adapterkabel ein neuer Eintrag in der Art von Abbildung 2.1 im Gerätemanager auftauchen.

Weil viele Chips dazu tendieren, sich beim Anschluss an immer wieder andere USB-Ports neu zu installieren bzw. eine andere COM-Port-Nummer anzunehmen, wird empfohlen, für den USB-RS232-Adapter stets

¹Treiber CH340/341: <http://wch.cn/download/list.asp?id=5>

²Falls die automatische Treiberinstallation unter Windows fehlschlägt, funktioniert – mit zeitweiligen Aussetzern – oft der Treiber unter: http://www.cartft.com/support/drivers/TFT/tftdrivers/GPS/PL2303_Prolific_GPS_1013_20090319.zip

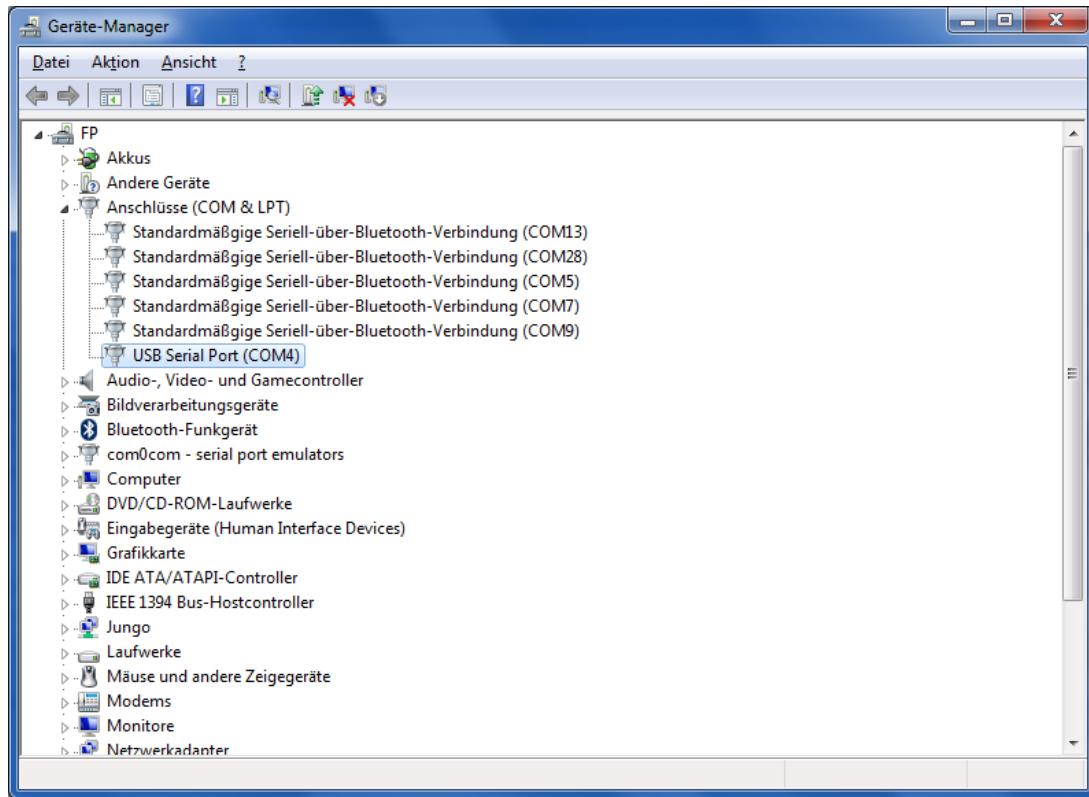


Abbildung 2.1: Eintrag des USB-RS232-Adapters im Gerätemanager

denselben USB-Steckplatz zu nutzen.

Durch Doppelklick auf den Eintrag und den Reiter Anschlusseinstellungen kann die nun vorhandene serielle Schnittstelle unter Windows konfiguriert werden. Um Kompatibilität mit Pyro Ignition Control zu gewährleisten, ist das Hauptfenster nach Tabelle 2.1 zu konfigurieren.

Unter der Schaltfläche „Erweitert“ kann man zudem die Puffer ausschalten, was aber nicht zwingend notwendig ist und die Funktionsweise normalerweise weder positiv noch negativ beeinflusst, sowie die Portnummer für den neu geschaffenen COM-Port einstellen.

Bits pro Sekunde	9600
Datenbits	8
Parität	keine
Stopbits	1
Flusssteuerung	Hardware

Tabelle 2.1: Konfiguration der seriellen Schnittstelle

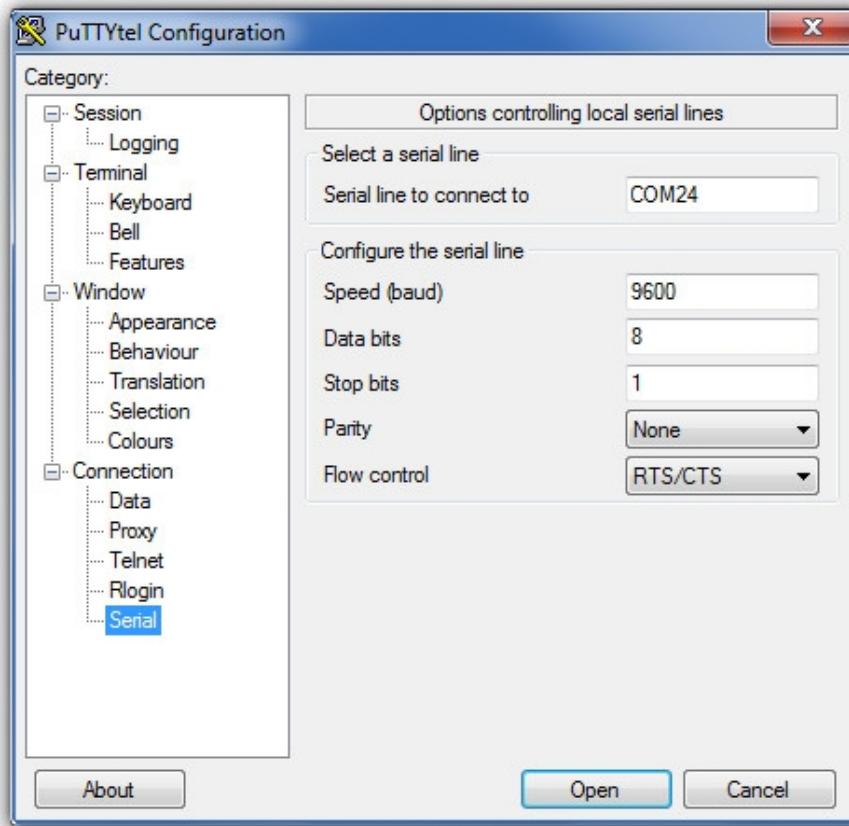


Abbildung 2.2: Einstellungen für Puttytel

2.2 Einrichtung des Terminalprogramms

Hardware- und treiberseitig steht einer erfolgreichen Kommunikation von Rechner und Devices nun nichts mehr im Wege, für eine komfortable Unterhaltung außerhalb von Pyro Ignition Control fehlt aber noch die entsprechende Software. Empfohlen wird die Verwendung des kostenlosen Programms Puttytel³, mit welchem auch die im Rahmen dieser Anleitung gezeigten Beispiele durchgeführt werden. Es besteht nur aus einer einzigen ausführbaren Datei.

Puttytel kann per Doppelklick gestartet werden, woraufhin man zu einem Startbildschirm, der Kategorie „Session“ gelangt. Man wählt in der linken Spalte unten links „Serial“ und stellt die Parameter – analog zur Konfiguration des COM-Ports nach Tabelle 2.1 – wie in Abbildung 2.2 ein. Anschließend muss man in der linken Spalte zurück auf „Session“ gehen und dort im rechten Teil des Fensters „Serial“ als „Connection Type“ wählen, ehe man die serielle Verbindung per Klick auf „Open“ starten kann. Vor dem Start der Verbindung sollte man zudem das verbundene Device mit Strom versorgen, damit dieses seine Kommunikationsschnittstelle vor Beginn des Datenaustauschs initialisieren kann.

Um bei Puttytel nicht immer alle Einstellungen per Hand vornehmen zu müssen, bietet sich an, unter Windows eine Verknüpfung auf puttytel.exe zu erstellen und in den Verknüpfungseigenschaften als

³Herunterzuladen unter: <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>

Ziel anzugeben:

```
"c:\programme\puttytel\puttytel.exe" -serial com24 -sercfg 9600,8,1,n,R
```

Die ohne Leerzeichen auf „com“ folgende Zahl ist natürlich entsprechend dem verwendeten seriellen Anschluss (COM5, COM37, ...) anzupassen.


2.3 Einrichtung von *Pyro Ignition Control*

Um eine reibungslose Kommunikation zwischen Pyro Ignition Control und El Fueradoro sicherzustellen, muss in Pyro Ignition Control als wesentliche Einstellung unter dem Menüpunkt „Einstellungen → Optionen“ im Reiter „Output“ – gezeigt in Abbildung 2.3a – der richtige COM-Port eingestellt werden. Über „Einstellungen → Connect“ wird die serielle Verbindung aufgebaut und in der untersten Leiste angezeigt, ob der Verbindungsauftbau erfolgreich war.


Zudem sollte im Reiter „Allgemein“ die globale Verzögerung erfahrungsgemäß, wie Abbildung 2.3b zeigt, auf etwa 0,07 s eingestellt werden. Dies ist die Zeit, die aufgrund von Datenübertragungen und Rechenvorgängen zwischen dem Beginn des Sendens des Befehls vom PC zum Transmitter und dem Zünden des Kanals an der Zündbox vergeht.

Als minimale Zeitdauer zwischen zwei Zündungen sollte 100 ms nicht unterschritten werden, das Scharfschalten vor Beginn der Show ist ebenso nicht zu vergessen wie das Scharfschalten des Transmitters und sämtlicher Zündboxen!

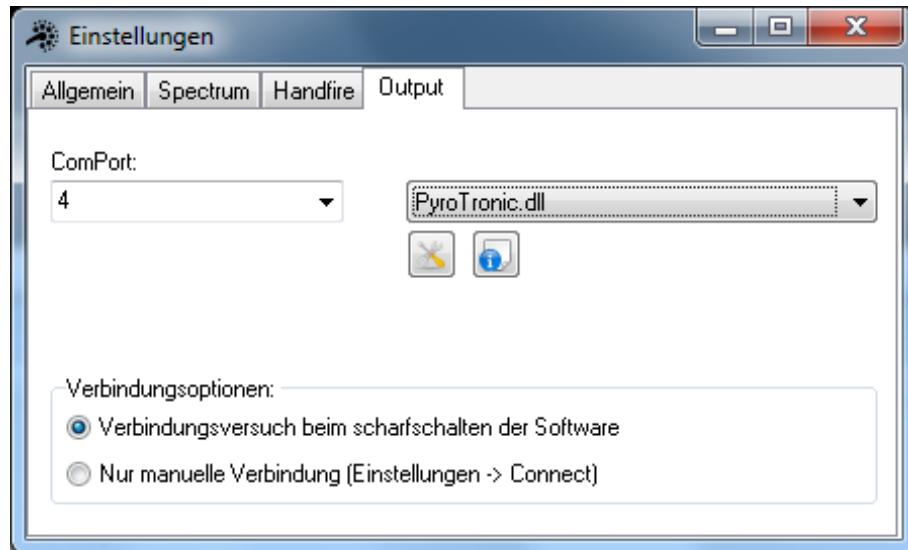Anmerkung: Eine serielle Verbindung zu einem Device kann immer nur durch einen einzigen Client (**Puttytel**, **GUI**, **Pyro Ignition Control**, **Firmware-Updater**) bestehen. Man muss also immer die bestehende Verbindung trennen, bevor man mit einem anderen Programm eine neue aufbauen kann.



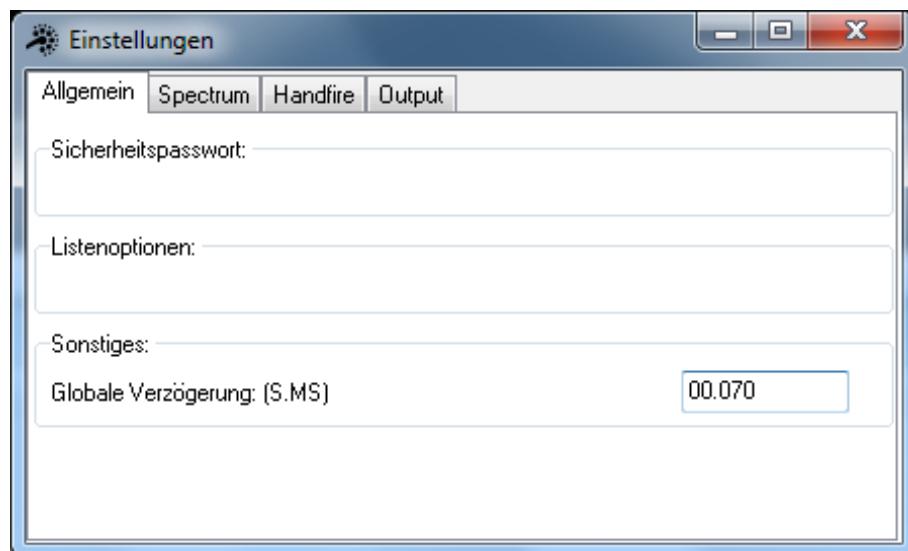(a) Einstellung des COM-Ports in Pyro Ignition Control



(b) Einstellung des Global Delay in Pyro Ignition Control

Abbildung 2.3: Einstellungen in Pyro Ignition Control

3 Kommunikation zwischen PC und Devices

In diesem Abschnitt wird die Systemüberwachung bzw. -konfiguration über die serielle Schnittstelle mittels Puttytel oder die El Fueradoro-GUI behandelt.

Auf die Kommunikation zwischen Pyro Ignition Control und der Transmitterbox wird an dieser Stelle nicht detailliert eingegangen, da hier – wenn alle Einstellungen wie in Abschnitt 2.3 erläutert getroffen wurden – alles quasi-automatisch und ohne Zutun des Benutzers stattfindet. Es muss dafür aber unbedingt sichergestellt sein, dass das von Pyro Ignition Control angesprochene Device scharfgeschaltet sein muss. Dies geschieht bei Zündboxen via Schlüsselschalter, bei Transmittern über den Terminalbefehl „arm“.

Im Abschnitt 5 ab Seite 39 wird das Aktualisieren der Firmware mittels Firmware-Updater erklärt.

3.1 Puttytel

3.1.1 Befehlsübersicht

Hat man mittels Puttytel eine Verbindung zwischen einem Device und dem PC aufbauen können, sieht man vor sich zunächst nur einen schwarzen Bildschirm. Um nun mit dem Device kommunizieren zu können, existieren einige Befehle gemäß Tabelle 3.1.

Diese können, sofern Puttytel die aktive Anwendung ist, direkt über die PC-Tastatur eingegeben werden und sollten zur unmittelbaren Ausführung mit Druck auf die Taste ENTER abgeschlossen werden. Sobald das erste Zeichen eingegeben wurde, leuchtet die gelbe Status-LED am Device. Unbekannte Befehle werden ignoriert, sämtliche Buchstaben als Kleinbuchstaben interpretiert. Korrekturen sind unter Verwendung der BACKSPACE-Taste möglich.

Aufgrund der eingebauten Timeout-Funktion, welche ein Hängenbleiben des Programms während einer Show verhindern soll, bricht die Firmware die Eingabe ab, wenn zwischen der Eingabe der einzelnen Buchstaben mehr als 3 s vergehen. Lässt man diese Zeit verstreichen, wird automatisch ein Drücken der ENTER-Taste übermittelt, die Befehlseingabe also abgeschlossen und das Device ist unmittelbar bereit, einen neuen Befehl aufzunehmen. Wird also nach Eingabe eines gültigen Befehls die ENTER-Taste nicht gedrückt, wird der Befehl durch den Timeout dennoch ausgelöst. Möchte man dies vermeiden, sollte man den Befehl vor Ausführung durch Eingabe weiterer Zeichen ungültig machen oder durch Entfernen aller Zeichen mittels BACKSPACE löschen.

Von den in Tabelle 3.1 aufgeführten Befehlen funktioniert lediglich „orders“ nicht bei allen Devices, sondern setzt voraus, dass das angeschlossene Device ein Transmitter ist.

Befehl	Wirkung
arm	Schaltet den Transmitter scharf, um Zündbefehle senden zu können
disarm	Schaltet den Transmitter unscharf, Zündbefehle werden nicht mehr gesendet
conf	Startet das Konfigurationsprogramm zur lokalen Zuweisung von Unique- und Slave-ID
remote	Startet das Konfigurationsprogramm zur ferngesteuerten Zuweisung von Unique- und Slave-ID
list	Zeigt die Systemübersicht (Zuweisung Unique- und Slave-ID, Batteriespannung jeder Box, Scharfschaltungsstatus Temperatur, RSSI, Anzahl Boxen je Slave-ID)
send	Startet das Menü zur manuellen Eingabe einer Anweisung ans Funkmodul (Zündbefehl, Identifizierungsaufforderung oder Temperaturmessung)
fire	Führt zu einer Eingabemaske, in die Slave-ID und Kanal für die Zündung einzugeben sind
ident	Sendet eine Identifizierungsaufforderung an alle anderen Devices
temp	Gibt über die serielle Schnittstelle die Temperatur aus und fordert alle anderen Devices ebenfalls zur Temperaturmessung auf. Zum Auslesen der neu gemessenen Temperaturen muss dann eine Identifizierungsanfrage geschickt werden
rfm	Erlaubt unmittelbaren Zugriff auf das Funkmodul durch Eingabe einer 16-Bit-Hexadezimalzahl, um Registerwerte auszulesen oder neu zu setzen
orders	Gibt letztes gesendetes und empfangenes Pattern auf LCD aus
cls	Löscht den Terminal-Bildschirm
kill	Löst einen Neustart des Device aus

Tabelle 3.1: Kommandos zur Konfiguration über die serielle Schnittstelle

3.1.2 Konfiguration

Lokal

Mit „conf“ gelangt man ins Konfigurationsmenü für die lokale Konfiguration der IDs, dessen Ablauf beispielhaft in Abbildung 3.1 gezeigt ist. Hier sind die beiden wichtigsten Parameter jeder Zündbox, die Unique-ID und die Slave-ID, aufgeführt, die der Benutzer nach eigenen Bedürfnissen vergeben kann.

Die Unique-ID dient der Identifikation jeder einzelnen Zündbox im Funksystem. Jeder verwendeten Zündbox muss daher, um die Funktion von El Fueradoro gewährleisten zu können, eine andere Unique-ID im Bereich von 01-30 (zweistellige Eingabe!) eindeutig zugeteilt werden, d. h. jede Box hat eine unterschiedliche Unique-ID bzw. jede Unique-ID gehört zu genau einer Zündbox.

Die Slave-ID entscheidet, auf welche Zündbefehle eine Zündbox reagiert. Sollen also zwei oder mehr Boxen stets zur selben Zeit denselben Kanal zünden, kann ihnen einfach die gleiche Slave-ID zugewiesen werden.

Die Null als Unique- und Slave-ID identifiziert ein Device als Transmitterbox. Die Software erkennt dabei automatisch, ob es sich beim angeschlossenen Device grundsätzlich um einen Transmitter oder eine

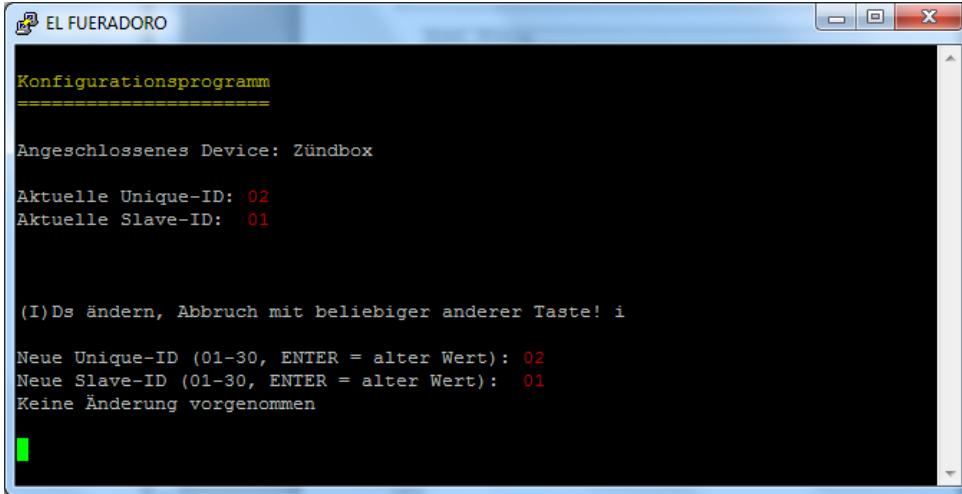


Abbildung 3.1: Ablauf des Konfigurationsprogramms bei Verbindung mit einer Zündbox

Zündbox handelt¹ und weist Transmittern unmittelbar beim Hochfahren „0“ als Unique- und Slave-ID zu. Ein vom Aufbau her als Zündbox ausgeführtes Device muss immer von Null verschiedene IDs besitzen.

Die Zuweisung von Unique- und Slave-ID vom Startbildschirm des Konfigurationsprogramms aus geschieht, indem man den Anweisungen auf dem Bildschirm folgt. Die Eingabe von „I“ bzw. „i“ (Groß- oder Kleinschreibung spielt keine Rolle) erlaubt eine Änderung von Unique- und Slave-ID einer Zündbox. Die neue Unique- bzw. Slave-ID muss stets zweistellig ohne Bestätigung durch ENTER oder eine andere Taste eingegeben werden. Beide IDs können im Bereich von 01-30 liegen.

Möchte man beispielsweise die Unique-ID 5 und die Slave-ID 12 zuweisen, muss man nach Anzeige des Startbildschirms zunächst „i“ und anschließend „05“ und „12“ eingeben. Will man eine der beiden IDs beibehalten und nur die andere ändern, kann die Änderung durch Drücken von ENTER übersprungen werden. Die zugewiesenen IDs werden an drei Stellen im internen Speicher mit Prüfsummen hinterlegt und bleiben sowohl nach dem Ausschalten als auch nach einem Firmwareupdate erhalten. Eine Änderung mindestens einer der IDs führt zu einem sofortigen Neustart der Zündbox.

Unabhängig davon, dass eine Zündbox nicht als Transmitter konfiguriert werden, also nicht Unique- und Slave-ID besitzen kann, kann sie theoretisch trotzdem zur Steuerung und Koordinierung eines Netzes und einer Show eingesetzt werden, indem man sie über die serielle Schnittstelle mit dem PC verbündet. Bis auf die Darstellung am LCD erfüllt sie dieselben Aufgaben wie ein Transmitter und kann auch parallel noch als Zündbox fungieren. Auf entsprechenden Sicherheitsabstand zu Lebewesen und sensibler Technik ist dabei selbstverständlich zu achten!

Ferngesteuert

Über den Befehl „remote“ gelangt man ins Konfigurationsprogramm zur ferngesteuerten Vergabe von Unique- und Slave-ID. Der Programmablauf ist beispielhaft in Abbildung 3.2 gezeigt: Die Eingabe der

¹Wie diese automatische Erkennung funktioniert, ist im Abschnitt 7 ab Seite 51 beschrieben

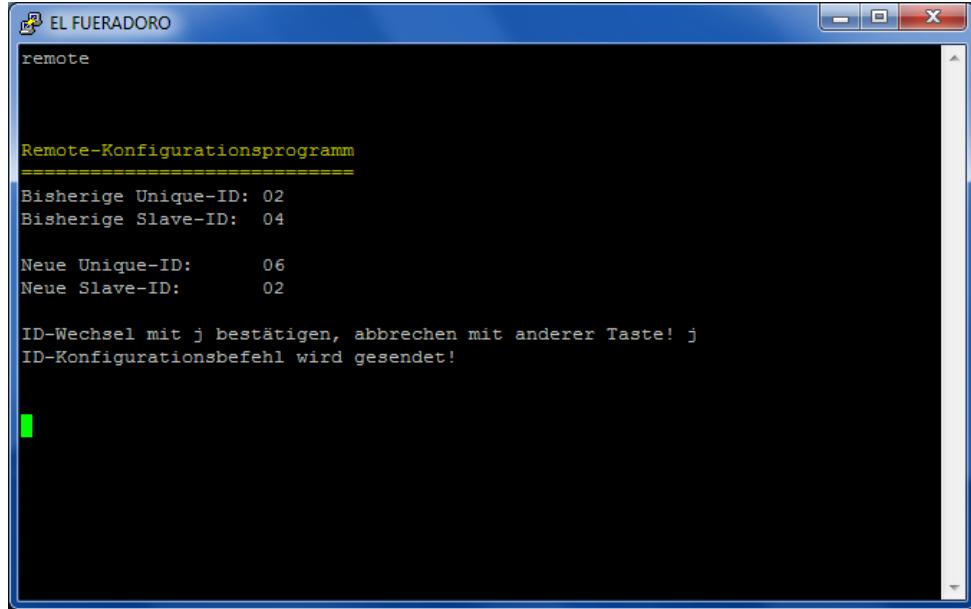


Abbildung 3.2: Beispiel einer ferngesteuerten ID-Zuweisung

alten und neuen IDs erfolgt analog zur Eingabe bei lokaler Konfiguration, am Ende muss die Änderung noch bestätigt werden. Werden als alte Unique- und Slave-ID die Daten der verbundenen Box eingegeben, so werden deren Kennzahlen wie bei einer lokalen Konfiguration geändert und kein weiterer Befehl gesendet.

Durch „remote“ und die Eingabe von Unique- und Slave-ID einer nicht per Kabel verbundenen Box ist es möglich, die IDs einer eingeschalteten Zündbox per Funk zu ändern. Voraussetzung ist dabei, dass die angesprochene Zündbox nicht scharf geschaltet ist.

Der Anwender hat selbst darauf zu achten, durch ein ferngesteuertes Update nicht einem Device eine bereits vergebene Unique-ID zuzuweisen! Falls dies dennoch geschieht, ist das weitere Vorgehen davon abhängig, ob die Devices auch die gleiche Slave-ID besitzen oder nicht. Sind die Slave-IDs nicht identisch, so kann durch einen weiteren „remote“-Befehl die Unique-ID-Zuweisung geändert werden. Bei identischen Slave-IDs funktioniert dies nicht, da stets alle Devices auf den Änderungsbefehl in gleicher Weise reagieren würden. Hier müssen daher alle Devices mit identischen IDs bis auf eines ausgeschaltet werden, dem man dann neue IDs zuweisen kann. Nun kann dann jeweils ein weiteres Device eingeschaltet und seine IDs neu gesetzt werden, bis wieder alle unterschiedliche Unique-IDs besitzen.

3.1.3 Systemübersicht

Mit „list“ ist es möglich, sich die Systemübersicht entsprechend Abbildung 3.3 anzeigen zu lassen. Es werden zwei Tabellen ausgegeben, wobei die obere nach Unique-ID geordnet angezeigt:

1. Slave-ID, welcher der Unique-ID zugewiesen ist.

The screenshot shows a window titled "EL FUERADORO" with a tab labeled "Systemübersicht". The window displays a table of data with two columns of slave IDs and their corresponding parameters. The first column lists slave IDs from 01 to 28. The second column lists parameters: Unique-ID, Batteriespannung (V), Scharf?, Temperatur (°C), and RSSI (dBm). Below the table, it says "Fehlerhafte/doppelte IDs: 0". At the bottom, there is a section titled "Slave-ID: Anzahl Boxen" with a single row of data.

Slave-ID	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4	
01:	01, 12.8, n, 21, -33	02:	01, 12.4, n, 21, -24	03:	02, 13.0, n, 21, -35
04:	---	05:	---	06:	---
07:	---	08:	---	09:	---
10:	---	11:	---	12:	---
13:	---	14:	---	15:	---
16:	---	17:	---	18:	---
19:	---	20:	---	21:	---
22:	---	23:	---	24:	---
25:	---	26:	---	27:	---
28:	---	29:	---	30:	---

Slave-ID	Anzahl Boxen
01:	2
04:	--
07:	--
10:	--
13:	--
16:	--
19:	--
22:	--
25:	--
28:	--
02:	1
05:	--
08:	--
11:	--
14:	--
17:	--
20:	--
23:	--
26:	--
29:	--
03:	--
06:	--
09:	--
12:	--
15:	--
18:	--
21:	--
24:	--
27:	--
30:	--

Abbildung 3.3: Systemübersicht

2. Spannung, welche die Batterie der Box mit der entsprechenden Unique-ID liefert.
3. Scharfschaltungsstatus der Box mit der jeweiligen Unique-ID: (j)a (=scharf) oder (n)ein (=nicht scharf).
4. Temperatur im Inneren der Box, sofern die Box über einen eingebauten Temperatursensor verfügt, ansonsten wird „n.a.“ (not available) angezeigt.
5. Stärke des von der Box empfangenen Antwortsignals (RSSI = Received Signal Strength Indicator) in dBm. Je größer der Wert ist – bei negativen Werten also umso näher er bei 0 liegt, umso besser und umso weniger störanfällig ist die Verbindung zwischen den Devices. Die theoretische Empfangsgrenze liegt bei etwa -96 dBm.

Die untere Tabelle listet auf, wie viele Boxen mit der entsprechenden Slave-ID derzeit aktiv sind.

Zwischen den beiden Tabellen wird die Anzahl der fehlerhaften IDs aufgelistet. Dies kann entweder auf doppelte Zuweisung von Unique-IDs oder Fehler beim Auslesen der IDs (fehlerhafte Prüfsummen) zurückzuführen sein. Für normalen Betrieb sollte dieser Wert stets 0 betragen.

Der dargestellte Zustand entspricht den empfangenen Parametern nach der letzten Identifikationsaufforderung bzw. nach dem Einschalten der Zündbox. Für eine möglichst aktuelle Liste sollte also vor dem Aufruf von „list“, wie im Abschnitt 3.1.4 beschrieben, eine Identifikationsaufforderung gesendet werden.

Hexadezimal	0	1	2	3	4	5	6	7
Dezimal	0	1	2	3	4	5	6	7
Binär	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
Hexadezimal	8	9	A	B	C	D	E	F
Dezimal	8	9	10	11	12	13	14	15
Binär	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Tabelle 3.2: Umrechnung Hexadezimal-, Dezimal- und Binärwerte

3.1.4 Manuelles Senden

Zu Testzwecken oder um die Systemübersicht zu aktualisieren, können mittels „send“ Zündbefehle und die Aufforderung zur Identifizierung oder Temperaturmessung manuell versendet werden. Nach Eingabe von „send“ muss dies mit „f“ (=fire), „i“ (=identify) oder „t“ (=temperature) ausgewählt werden. Wählt man „i“ oder „t“ ist keine weitere Eingabe nötig, bei „f“ müssen anschließend noch Slave-ID und Kanal jeweils zweistellig eingegeben werden. Statt „send“ und den entsprechenden Buchstaben anzugeben, können auch die direkten Befehle „fire“, „ident“ und „temp“ verwendet werden.

Jede andere Angabe als „f“, „i“ oder „t“ beendet den Modus ohne irgendetwas zu senden. Denselben Effekt hat die Eingabe einer Slave-ID oder Kanalnummer außerhalb der jeweils zulässigen Zahlenbereiche.

3.1.5 Funkmodul-Zugriff

Die zwingend für den Betrieb von El Fueradoro notwendigen Zugriffe auf das Funkmodul werden von der Software automatisch getätig, so dass diese Funktion in der Regel nicht gebraucht wird. Dennoch ist es möglich das verwendete Funkmodul RFM69CW² unmittelbar über das Terminalprogramm anzusprechen, um Werte aus den Registern zu lesen oder die Register für die aktuelle Sitzung neu zu beschreiben. Beim nächsten Neustart des Devices werden stets die Standardeinstellungen wiederhergestellt, lediglich die Sendeleistung kann dauerhaft gespeichert werden.

Nach Eingabe von „rfm“ und Bestätigung mit ENTER erscheint eine Aufforderung zur Befehlseingabe. Diese hat im Hexadezimalformat als 16-Bit-Wert zu erfolgen, d. h. vierstellig mit den zulässigen Zeichen 0-9 und A-F bzw. a-f. Jedes eingegebene Zeichen symbolisiert dabei vier Bits, die Umrechnung ist in Tabelle 3.2 gezeigt.

Die Bedeutung der Eingabe für das Funkmodul ist in Tabelle 3.3 illustriert. Hierbei sollte auch klar werden, wie sich die Werte für die Zeichen 1-4 zusammensetzen. Ist ein Bit gesetzt, muss die entsprechende Zahl (8, 4, 2, 1) zum Zeichenwert addiert werden, so dass sich bei vier gesetzten Bits als Maximalwert 15 ergibt, ist nur das oberste Bit gesetzt, lautet der Wert 8, ist nur das unterste gesetzt 1, sind die beiden mittleren Bits gesetzt 6, usw.

²Link zum Datenblatt auf Seite 45

Bit	w/r	r6	r5	r4	r3	r2	r1	r0	d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	d0		
Wert	8	4	2	1		8	4	2	1	8	4	2	1		8	4	2	1
Zeichen		Zeichen 1				Zeichen 2				Zeichen 3				Zeichen 4				

w/r	Schreib- oder Lesezugriff (0 = lesen, 1 = schreiben)
r6 ... r0	Registeradresse
d7 ... d0	Zu schreibender Registerwert (beliebig falls w/r = 0)

Tabelle 3.3: Struktur des RFM69CW-Befehls

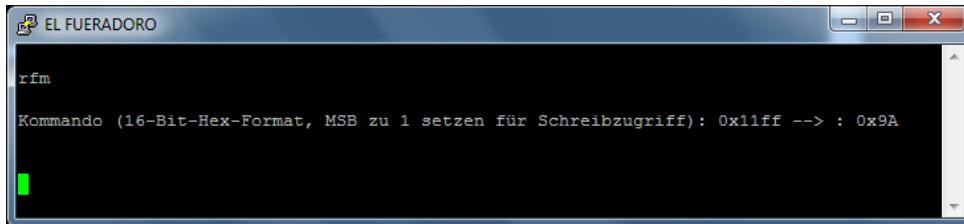



Abbildung 3.4: Auslesen der gesetzten Sendeleistung

Es ist zu erkennen, dass das erste einzugebende Zeichen sowohl das Schreiben/Lesen-Bit enthält als auch die obersten drei Bit der Registeradresse. Die acht Datenbits sind lediglich für einen Schreibbefehl relevant, bei einem Lesezugriff kann als drittes und vierter Zeichen ohne Konsequenzen ein beliebiger Hexadezimalwert im Bereich von 0x00 bis 0xFF übertragen werden.

Auslesen der eingestellten Sendeleistung

Zur Veranschaulichung soll hier die Abfrage der aktuell eingestellten Sendeleistung und eine anschließende Änderung derselben simuliert werden: Aus dem Datenblatt, dem die Bedeutungen aller Registeradressen und ihrer acht Registerbits zu entnehmen sind, kann die Registeradresse 0x11 als diejenige identifiziert werden, in der die Informationen zur Sendeleistung hinterlegt sind. Um nun den aktuellen Wert auszulesen, gibt man – wie in Abbildung 3.4 gezeigt – im Terminalprogramm „rfm“ gefolgt von ENTER ein und anschließend die Zeichenfolge „11FF“, wobei die beiden hinteren Stellen wie erwähnt keine Rolle spielen.

Das Modul antwortet nun mit einem 8-Bit-Wert, z. B. mit dem Wert 0x9A, welcher dem Binärwert 10011010 entspricht, dessen Bedeutung dem Datenblatt entnommen werden kann: Das oberste Bit signalisiert, dass die Verstärkerstufe PA0 aktiv ist, die beiden folgenden Bits sind 0, da PA1 und PA2 in der Variante RFM69CW nicht genutzt werden können. Die unteren fünf Bits schließlich stehen für die eingestellte Sendeleistung, wobei man vom aus den fünf Bits berechneten Wert noch 18 abziehen muss, um die Sendeleistung in dBm zu erhalten. Gesetzt sind die Bits 4, 3 und 1, was dem Wert 26 ($= 2^4 + 2^3 + 2^1$) entspricht, daraus resultiert eine eingestellte Sendeleistung von 8 dBm.

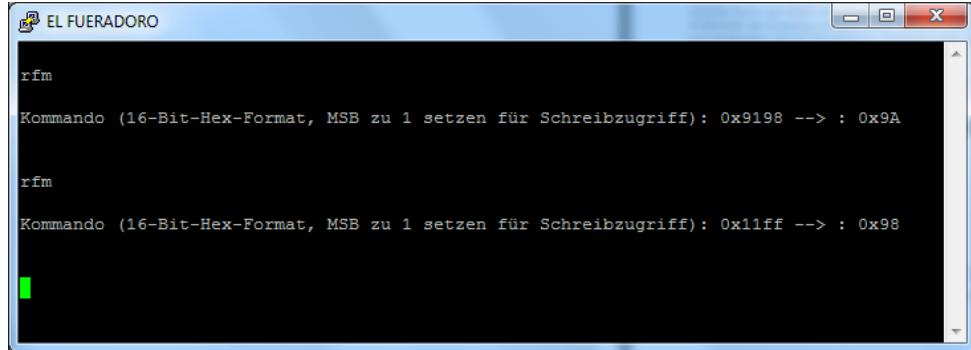

```
EL FUERADORO

rfm
Kommando (16-Bit-Hex-Format, MSB zu 1 setzen für Schreibzugriff): 0x9198 --> : 0x9A

rfm
Kommando (16-Bit-Hex-Format, MSB zu 1 setzen für Schreibzugriff): 0x11ff --> : 0x98
```

Abbildung 3.5: Setzen der Sendeleistung mit anschließendem Auslesen

Setzen der Sendeleistung

Will man die Sendeleistung nun auf 6 dBm anpassen, muss also ein Wert von 24 für die Ausgangsleistungs-Bits gesetzt werden, dazu natürlich auch das oberste Bit für den PA0. Als Wert für die Registerbits ergibt sich damit $2^7 + 2^4 + 2^3 = 0x98$. Die Registeradresse bleibt gleich, jedoch muss dem Modul mitgeteilt werden, dass es sich um einen Schreibzugriff handelt, weshalb die erste Stelle um den Wert 8 erhöht werden muss. Um nun den neuen Wert von 6 dBm einzuschreiben, gibt man im Terminalprogramm – wie in Abbildung 3.5 gezeigt – „rfm“ gefolgt von ENTER ein und anschließend die Zeichenfolge „9198“.

Als Antwort erhält man vom Modul den Registerwert von VOR dem Schreibzugriff, im Beispiel also den Wert 0x9A. Anschließend erfolgt eine Nachfrage, ob die Sendeleistung dauerhaft gespeichert werden soll. Verneint man dies, wird beim nächsten Neustart des Device der Standardwert wiederhergestellt, andernfalls ist der gerade eingestellte Wert der neue Standardwert.

Ein nochmaliges Auslesen des Registers, wie im Abschnitt 3.1.5 beschrieben, sollte nun den eben eingeschriebenen Wert 0x98 zurückgeben.

3.2 GUI

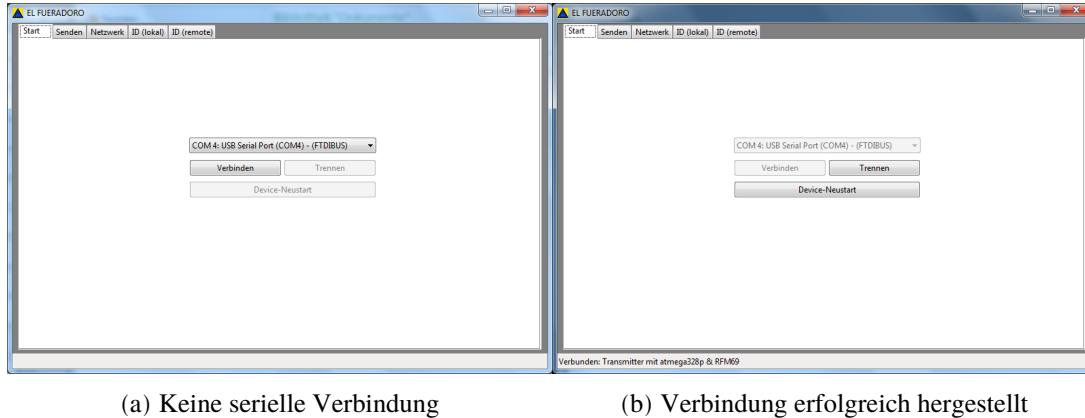


Abbildung 3.6: Startbildschirm der GUI

Die GUI stellt eine graphische Oberfläche zur Implementierung der Puttytel-Funktionen dar, indem über die serielle Schnittstelle ein- und ausgehende Daten geparsst und an den entsprechenden Stellen innerhalb der Oberfläche dargestellt werden. Die Software ist in die fünf Reiter „Start“, „Senden“, „Netzwerk“, „ID (lokal)“ und „ID (remote)“ unterteilt, in denen die entsprechenden Funktionen ausgeführt werden können.

Nach dem Start der Software sind alle Schaltflächen in allen Reitern mit Ausnahme der Auswahl der zur Verfügung stehenden COM-Ports und der Schaltfläche „Verbinden“ im Reiter „Start“ ausgegraut und deaktiviert, was in Abbildung 3.6a dargestellt ist. Nach Auswahl des entsprechenden Ports und Klick auf „Verbinden“, werden diese beiden Schaltflächen ausgegraut und deaktiviert. Im Gegenzug erscheint in der Fußleiste der Devicetyp mit verwendetem Controller und Funkmodul und die Schaltflächen „Trennen“ sowie „Device-Neustart“ werden im aktuellen Reiter aktiv (Abbildung 3.6b).

Nach Herstellung der Verbindung sind auch die sonstigen Schaltflächen aktiv, Abbildung 3.7 zeigt den Reiter „Senden“ im aktiven Zustand. Hier kann per Klick eine Identifizierungsaufforderung verschickt, eine Temperaturmessung getriggert, ein Zündvorgang ausgelöst oder ein Befehl ans Funkmodul geschickt werden.

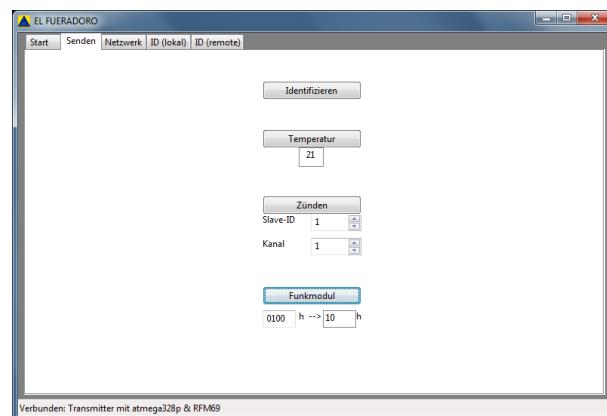


Abbildung 3.7: Sendebildschirm der GUI

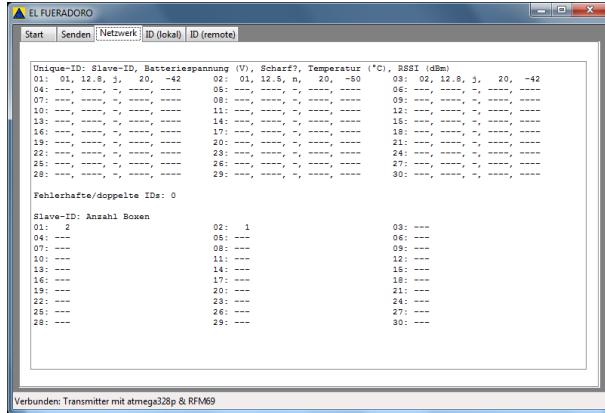


Abbildung 3.8: Netzwerkanzeige der GUI

werden. Bei „Zünden“ und „Funkmodul“ ist darauf zu achten, dass beim Klick auf die Schaltfläche unmittelbar die aktuell in den Eingabefeldern stehenden Werte übertragen werden, man diese also vor dem Klicken anpassen muss. Bei Temperaturanfrage und Funkmodulzugriff wird im entsprechenden Anzeigefeld die Antwort des angeschlossenen Devices – also die Temperatur in Grad Celsius oder die Antwort des Funkmoduls auf den aktuellen Registerzugriff als 8-bit-Hexadezimalwert – ausgegeben. Das permanente Ändern der Sendeleistung ist in der GUI noch nicht implementiert.

Der Reiter „Netzwerk“ (Abbildung 3.8) dient einzig und allein der Darstellung der aktuell im System befindlichen Zündboxen mit ihren Parametern Unique-ID, Slave-ID, Batteriespannung, Scharfschaltungs-Status, Temperatur und gemessenem RSSI-Wert beim Empfang der Parameter.

Die Ansicht des Reiters „ID (lokal)“ ist, wie Abbildung 3.9 zeigt, abhängig vom angeschlossenen Devicetyp. Bei Transmittern sind die Schaltflächen deaktiviert, da hier keine Änderungen an den IDs vorgenommen werden können (Abbildung 3.9a). Bei Zündboxen werden bei Aufruf des Reiters die aktuellen IDs in die entsprechenden Felder kopiert, können verändert und die Änderungen dann durch Klick auf „Werte übernehmen“ übernommen werden (Abbildung 3.9b).

Im Reiter „ID (remote)“ können alte und neue ID-Kombination eingestellt werden. Durch Klick auf

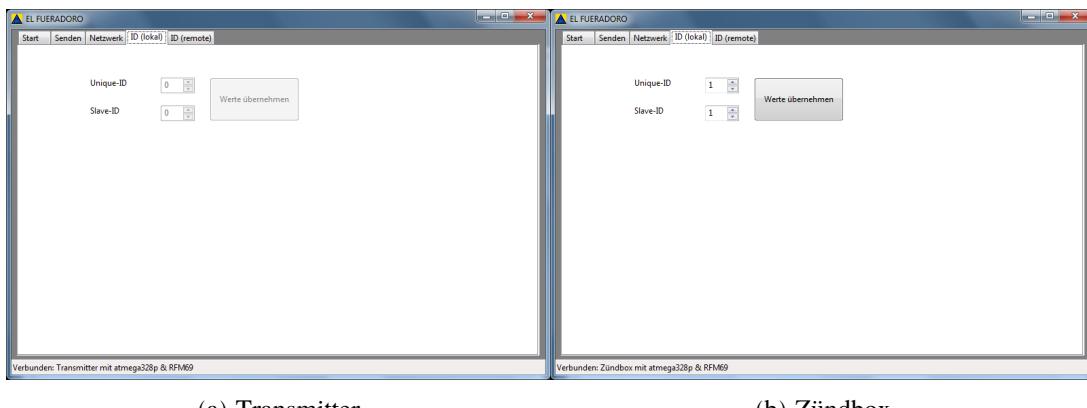


Abbildung 3.9: Lokale ID-Konfiguration

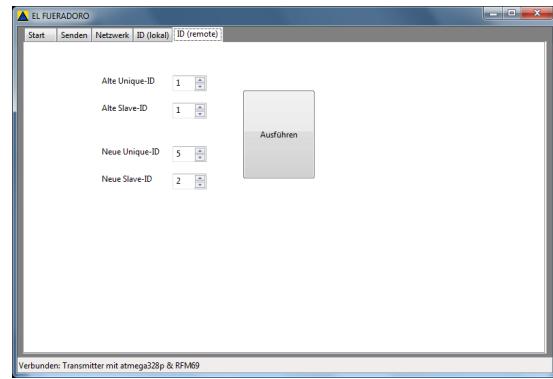


Abbildung 3.10: Remote-ID-Einstellung

„Ausführen“ wird der Befehl zur ID-Änderung gesendet.

4 Show

4.1 Vorbereitung

4.1.1 Beidseitiges Zünden

Gerade in Musikfeuerwerken steht man häufig vor der Herausforderung, ein durch die Dramaturgie des Musikstücks sehr genau abgestecktes Zeitintervall mit Effekten füllen zu müssen. Ist die Laufzeit einer Cakebox länger als dieses Intervall und besitzt der Effekt eine Reservezündschnur, kann die Laufzeit durch eine weitere Zündung an der Reservezündschnur entsprechend verkürzt werden.

Ab dem Zeitpunkt der zweiten Zündung wird die Restlaufzeit der Batterie halbiert, da die Anzündlitze dann von beiden Seiten abbrennt. Bezeichnet man das Zeitintervall zwischen erster und zweiter Zündung mit Δt und die ursprüngliche Laufzeit als T_{original} , ergibt sich die neue Laufzeit T_{neu} , die zwischen der halben und der ganzen ursprünglichen Laufzeit liegen kann, aus

$$T_{\text{neu}} = \frac{T_{\text{original}} + \Delta t}{2}. \quad (4.1)$$

Durch Umstellen der Formel (4.1) kann der Abstand zwischen den beiden Zündzeitpunkten bei festgelegter neuer Laufzeit bestimmt werden:

$$\Delta t = 2 \cdot T_{\text{neu}} - T_{\text{original}} \quad (4.2)$$

Soll also eine Batterie mit einer Laufzeit von 60 s in 40 s abgebrannt werden, muss die zweite Zündung 20 s nach der ersten ausgelöst werden. Hierbei kommt es natürlich auch zu einer Verdichtung der Effekte.

4.1.2 Zündkreisauslegung

An dieser Stelle soll kurz auf die Grenzen und Limits von El Fueradoro eingegangen werden, die bei der Planung einer Show zu berücksichtigen sind. Die Charakteristika und Kennwerte der einzelnen Anzündertypen sind Anlage 2 der 1. SprengV zu entnehmen.

El Fueradoro ist für die Verwendung mit den Anzündertypen A (Auslösestrom 0.6 A) und U (Auslösestrom 1.3 A) ausgelegt. Der nötige Strom zum Auslösen eines HU-Anzünders (Auslösestrom 25 A) kann nicht geliefert werden. Es ist zu berücksichtigen, dass in der Anlage ein Strombegrenzungswiderstand von 2.2Ω verbaut ist, der in Reihe zum angeschlossenen Anzünder-Netzwerk liegt. Mittels Formel (4.3) kann

Strom (A)	Widerstand gesamt (Ω)	Widerstand Anzünder + Kabel (Ω)
0,6	37,0	34,8
0,75	29,5	27,3
0,9	24,5	22,3
1	22,0	19,8
1,2	18,2	16,0
1,5	14,5	12,3
1,75	12,3	10,1
2	10,7	8,5
2,5	8,5	6,3

Tabelle 4.1: Widerstandswerte für Zündkreise bei gegebenem Strom

der maximal zulässige Widerstand (inklusive der $2.2\ \Omega$) für einen gegebenen mittleren Strom I ermittelt werden.

$$R_{\max} = \frac{50}{47 \cdot \ln\left(\frac{423}{423 - 20 \cdot I}\right)} \quad (4.3)$$

Entsprechend resultiert für einen gegebenen Widerstand der mittlere Strom über eine Zeit von 10 ms aus Gleichung (4.4).

$$I = 21,15 \cdot \left(1 - e^{-\frac{50}{47 \cdot R}}\right) \quad (4.4)$$

Einige Kennwerte für Ströme und die resultierenden maximalen Widerstände sind in Tabelle 4.1 aufgeführt.

Bei der Verwendung von Verschleißdraht mit einer Kupferseele mit Durchmesser $d = 0.5\ \text{mm}$ kann für Überschlagsrechnungen davon ausgegangen werden, dass je 10 m Kabel-Gesamtweg (also Hin- und Rückleitung addiert) ein zusätzlicher Reihenwiderstand von $1\ \Omega$ im Zündkreis auftritt.

Setzt man pro A-Anzünder einen Widerstand von $2\ \Omega$ und pro U-Anzünder einen Widerstand von $0.8\ \Omega$ an und geht von einem Gesamt-Kabelweg von 10 m aus, sollte die Anlage also im Stande sein, eine Reihe von 10 A-Anzündern, wodurch sich $R_{\text{ges}} = 23.2\ \Omega$ ergibt, noch sicher auszulösen, da der mittlere Strom dann noch mehr als 50 % über dem Auslösestrom eines A-Anzünders liegt. Bei den U-Anzündern ergibt sich unter sonst gleichen Bedingungen, was Stromüberhöhung und Kabellänge angeht, ebenso eine Maximalzahl von 10 U-Anzündern in Reihe.

Es sei noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass aufgrund der unterschiedlichen Widerstände und Ansprechströme niemals verschiedene Anzündertypen zusammen in einem Zündkreis verwendet werden sollten – und zwar weder in Reihen- noch in Parallelschaltung!

Eine Beispielrechnung macht dies klar: Würde man beispielsweise je fünf Anzünder jeder Kategorie zu einer Reihenschaltung von 10 Anzündern zusammenschalten, ergäbe sich $R_{\text{ges}} = 17.2\ \Omega$ und damit

nach Formel (4.4) ein Strom $I = 1.27 \text{ A}$, was bereits unterhalb des spezifizierten Auslösestroms eines U-Anzünders (1.3 A) liegt.

Hinzu kommt bei gleichen Anzündern die Problematik, dass selbst bei einem rechnerisch ausreichend hohen Strom, dieser wahrscheinlich nicht über die notwendige Zeitspanne bei den U-Anzündern ankäme. Dies liegt am unterschiedlichen Zündimpuls (Einheit $\frac{\text{mW s}}{\Omega}$), hinter dem sich der bei Schmelzsicherungen als Schmelzintegral bekannte „I-Quadrat-t-Wert“, also das Produkt aus dem Quadrat des Stroms und der Zeit, verbirgt. Fließt derselbe Strom durch die Reihenschaltung eines Anzünders vom Typ A und einen Anzünder vom Typ U, löst der A-Anzünder aufgrund des geringeren notwendigen Zündimpulses zuerst aus. Durch das Auslösen wird in aller Regel der Stromkreis unmittelbar unterbrochen, so dass kein Strom mehr durch den U-Anzünder fließen kann, weshalb die ihm umgesetzte Energie nicht zum Auslösen ausreicht.

Die Krux bei einer Parallelschaltung verschiedener Anzündertypen liegt darin, dass ein Auslösen des Anzünders nicht zwingend gleichbedeutend mit einer Unterbrechung des Stromkreises ist. Bei einer Parallelschaltung unterschiedlicher Widerstände wird zunächst der Ast mit dem geringsten Widerstand auslösen, allerdings kann nicht garantiert werden, dass dieser anschließend auch wirklich einen elektrischen Leerlauf darstellt. Sehr häufig ist auch nach dem Ansprechen noch eine elektrisch leitende Verbindung zwischen den Anzünderdrähten messbar, so dass ein Auslösen der weiteren Äste – gerade im Fall stark unterschiedlicher Widerstände – nicht gesichert ist.

El Fueradoro ermöglicht das Auslösen in so kurzen Zeitabständen, dass derartige Drahtseilakte durch eine Aufteilung auf zwei kurz hintereinander erfolgende Zündungen vermieden werden können.

4.1.3 Erstellung und Überprüfung des Zündplans

Pyro Ignition Control unterstützt den Ersteller einer Show, indem es sowohl den passenden Zündzeitpunkt aus den Angaben „Effektbeginn“ und „Verzögerung“ berechnet als auch anhand der angegebenen Effektdauer die Überlagerung der Effekte kalkuliert und veranschaulicht. Pyro Ignition Control wird den eingegebenen Zündplan perfekt umsetzen, die Krux liegt jedoch darin, dass falsche Eingaben des Erstellers übernommen und nicht hinterfragt werden.

Wenig ist ärgerlicher, als dass eine sorgfältig geplante Show an Flüchtigkeitsfehlern scheitert. Ein falscher Klick bei der Erstellung des Zündplans kann dafür sorgen, dass die Highlightbatterie nicht angesprochen wird und statt buntem Lichterzauber nur schwarze Nacht am Himmel zu sehen ist. Aus diesem Grund existiert das auf El Fueradoro zugeschnittene Tool `schemecheck.exe`, welches folgende Dinge im Zündplan erkennen kann und hinweist auf:

- Verwenden einer Slave-ID außerhalb des Bereichs 1 – 31
- Ansprechen eines Kanals außerhalb des Bereichs 1 – 16
- Unterschreiten des minimalen Zündabstands von 100 ms
- Mehrfachzünden derselben Slave-Kanal-Kombination

Darüber hinaus werden auch alle angesprochenen Slave-IDs und die Gesamtzahl der Cues angezeigt.

Zur Überprüfung muss der in Pyro Ignition Control erstellte Zündplan als zpl-Datei gespeichert und dem Kommandozeilentool folgendermaßen übergeben werden:

```
schemecheck.exe fw.zpl
```

4.2 Durchführung

Die Durchführung eines Feuerwerks mit allen bürokratischen, logistischen, sicherheitstechnischen und sonstigen Herausforderungen ist Gegenstand eigener Lehrbücher und Vorschriften, weshalb hier nur auf den Einsatz von El Fueradoro eingegangen werden soll.

Hierbei gilt ebenso wie in vielen anderen Lebensbereichen der Spruch „Ordnung ist das halbe Leben“. Die Anzünderkabel sollten beschriftet und derart verlegt werden, dass man bei einer eventuellen Fehlersuche schnell fündig wird, zudem sollte ihre Länge so kurz wie möglich aber so lang wie nötig dimensioniert werden, um keine zu hohen Leitungswiderstände zu produzieren, aber auch keine Stolperfallen.

Vor Aufbau der Zündkoffer gilt es, für jede Zündbox eine geeignete Position mit genügendem Abstand zu den Effekten zu finden, um ein Übergreifen entstehender Brände auf den Koffer und die Zündbox zu verhindern. An diesen Positionen werden die Enden der Anzünderkabel für jede einzelne Box gesammelt.

Nun kann der jeweilige Koffer platziert und geöffnet werden, im ersten Schritt wird die Antenne angebracht und fest an der Buchse an der Zündbox verschraubt, ehe man die metallischen Teile der Schraubverbindung mit einem Klebestreifen gegen Berührungen mit freiliegenden Kabeln isoliert. Anschließend kann der Akku verbunden werden. Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollte man die Box einschalten und mit dem Transmitter kontrollieren, ob sie an dieser Position erreichbar ist.

Im nächsten Schritt muss, falls noch nicht geschehen, der Schlüsselschalter auf Position „rot“ gedreht und abgezogen werden. Erst dann dürfen die Anzünderkabel angeschlossen werden, zunächst an der schwarzen, dann an der zugehörigen roten Klemme. Sind alle Kabel angeklemmt, kann man die Box einschalten, dabei durch das Blinken der gelben und orangen Status-LEDs sicherstellen, dass sie auf die korrekte Slave-ID programmiert ist, und anhand der Kanal-LEDs überprüfen, ob auf allen angeschlossenen Kanälen ein geschlossener Stromkreis vorliegt. Ist letzteres nicht der Fall, müssen zunächst Kabelverbindungsstellen kontrolliert werden. Erweisen die sich als in Ordnung und sind auch die einzelnen Kabelwege niederohmig, so dass ein Kabelbruch ausgeschlossen werden kann, müssen die Anzünder kontrolliert und eventuell getauscht werden. Zum Schutz der Zündbox vor Wetter und sonstigem Niederschlag ist der Kofferdeckel nach Abschluss der Arbeiten zu schließen, vorher kann die Box zur Batterieschonung erst einmal wieder abgeschaltet werden. Ein Abdecken der Boxen mit Brandschutzmatten kann in Erwägung gezogen werden, die Antenne sollte zwecks Empfang aber immer frei sein und senkrecht nach oben zeigen.

Das Scharfschalten der Boxen darf als allerletzter Schritt erst unmittelbar vor dem Beginn der Show erfolgen. Mit einem Identifikationsbefehl vom Transmitter und anschließender Betrachtung der Empfängerliste kann kontrolliert werden, ob alle Boxen erreichbar und scharf geschaltet sind. Fällt auf, dass

eine Box die falsche Slave-ID besitzt, muss sie zunächst wieder entschärft werden, bevor man einen Remote-ID-Wechsel durchführen kann.

Sind diese Arbeiten erledigt und der Transmitter scharf geschaltet, kann das Terminalprogramm/die GUI beendet werden und Pyro Ignition Control gestartet werden. Hier den Zündplan öffnen, verbinden und scharfschalten – jetzt kann der Spaß endlich losgehen!

5 Firmwareupdate

WICHTIG: Aus Sicherheitsgründen darf kein Update durchgeführt werden, solange Anzünder mit dem Device verbunden sind, da sich die Devices im Falle eines Übertragungsfehlers völlig unvorhersehbar verhalten können.

5.1 Herunterladen

Die aktuelle Firmware kann aus dem Git-Repository

<https://github.com/fixxl/el-fueradoro>

mittels Git-Client oder direkt über den Link

<https://github.com/fixxl/el-fueradoro/archive/master.zip>

heruntergeladen werden.

Im Repository enthalten sind der komplette C-Quellcode, das AVR-Eclipse-Projekt, die kompilierten iHex-Dateien für Firmware und Bootloader, die nötigen Software-Tools zur Übertragung zwischen PC und Mikrocontroller sowie die vorliegende Anleitung.

5.2 Aktualisierung

El Fueradoro bietet die Möglichkeit, die Firmware via serielle Schnittstelle vom PC aus zu aktualisieren. Hierfür stehen das Kommandozeilentool fwupdate.exe oder eine Windows-Oberfläche namens UpdateLoader, welche beide zunächst einen Reset auslösen, um den Bootloader des Devices zu aktivieren, und anschließend die im iHex-Format vorliegende Firmware übertragen.

Da zu Beginn der Entwicklung von El Fueradoro auch noch Vorgänger des ATmega328P und des Funkmoduls RFM69CW verwendet wurden, existieren auch hierfür noch Firmwareversionen, zusätzlich gibt es auch noch eine „High Power“-Firmware, welche die Sendeleistung des Funkmoduls standardmäßig auf den Maximalwert setzt, so dass sich insgesamt fünf verschiedene Firmwaredateien gemäß Tabelle 5.1 im gleichen Ordner wie fwupdate.exe und UpdateLoader.exe befinden.

Firmware	Controller	Funkmodul	Sendeleistung
Pyro_atmega328p_RF69.hex	ATMEGA 328P	RFM69CW	8 dBm
Pyro_atmega328p_RF69_HP.hex	ATMEGA 328P	RFM69CW	13 dBm
Pyro_atmega168p_RF69.hex	ATMEGA 168PA	RFM69CW	8 dBm
Pyro_atmega328p_RF12.hex	ATMEGA 328P	RFM12	4 dBm
Pyro_atmega168p_RF12.hex	ATMEGA 168PA	RFM12	4 dBm

Tabelle 5.1: Verfügbare Firmware-Versionen

5.2.1 Kommandozeile

fwupdate.exe muss über die Kommandozeile mit zwei Parametern gestartet werden, nämlich der Angabe der seriellen Schnittstelle und dem Namen der zu übertragenden Firmware-Datei. Um nun die neue Firmware zu übertragen, lautet das Kommando für ein Device am COM4 mit dem ATmega328P und dem Funkmodul RFM69CW:

```
fwupdate.exe /c4 /fm:Pyro_atmega328p_RF69.hex
```

oder für die Firmware mit höherer Sendeleistung

```
fwupdate.exe /c4 /fm:Pyro_atmega328p_RF69_HP.hex
```

Die Angabe der Dateiendung .hex kann hierbei – ebenso wie das .exe hinter fwupdate – auch weggelassen werden, die Firmware-Datei muss jedoch zwingend auf .hex enden.

fwupdate.exe ist, sofern bereits eine korrekt funktionierende Firmware auf dem Device vorhanden ist, in der Lage, automatisiert zu ermitteln, welche Firmwaredatei die benötigte ist, das Kommando für ein Update über COM4 lautet dann nur noch:

```
fwupdate.exe /c4 /fa
```

Der Updater führt nach Übertragung der Daten einen CRC-Check durch. Sollte dieser fehlschlagen, wurde die Firmware nicht korrekt übertragen. Dies kann zufällig passieren oder auf ein Hardwareproblem, welches in der Regel beim USB-RS232-Adapter liegt, zurückzuführen sein. Für den Fall eines CRC-Fehlers sollte die Firmware erneut übertragen werden. Bleibt das Update beim Punkt „COMx at 9600 baud:“ stehen, sollte die Stromversorgung des Device kurz unterbrochen und wieder aktiviert werden. Das Kabel für die serielle Verbindung bleibt währenddessen mit Device und PC verbunden.

5.2.2 Windows-Oberfläche

Dank der Arbeit von Leo-Andres Hofmann¹ existiert die in Abbildung 5.1 dargestellte Windows-Oberfläche zur einfachen Übertragung der Firmware via serielle Schnittstelle, der UpdateLoader. Hier kann man aus der Liste der verfügbaren COM-Ports den entsprechenden wählen sowie die zu übertragende Datei einstellen und die Dateiübertragung per Klick auf „Update starten“ durchführen.

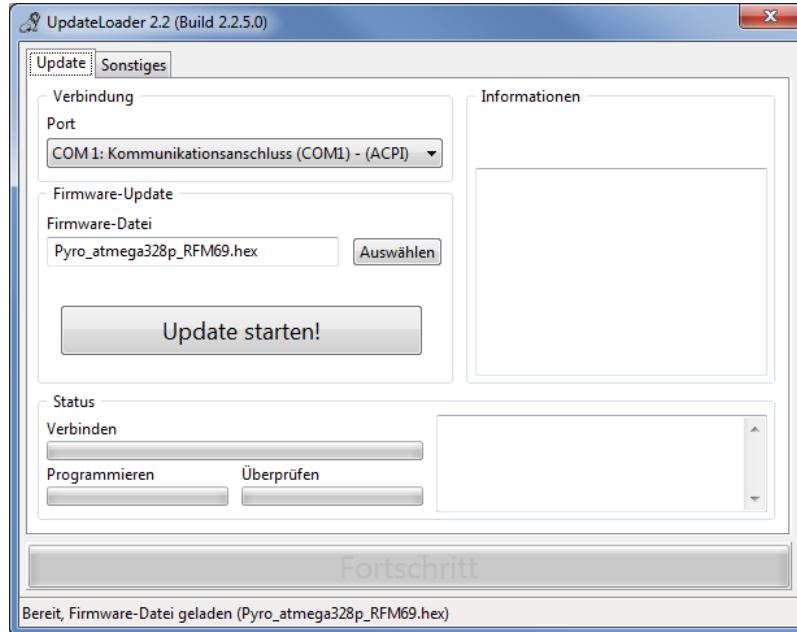


Abbildung 5.1: Benutzeroberfläche UpdateLoader

¹Seine Homepage findet sich unter: <https://luani.de>

Teil II

Dokumentation

6 Schaltpläne & Layouts

In den Abbildungen 6.1 und 6.2 sind die Schaltpläne von Transmitter und Zündbox nach Funktions-einheiten unterteilt gezeigt, in den Abbildungen 6.3 und 6.4 die Layouts. Erstellt wurden diese mit der Layoutsoftware EAGLE von CadSoft, die Originaldateien sind im Unterordner „Schematics_and_Layouts“ des Projekt-Hauptverzeichnisses abgelegt.

Die Layouts wurden dabei so gestaltet, dass die Platinen nicht zwingend zweiseitig gefertigt werden müssen. Die Anzahl der Leiterbahnen auf der Oberseite wurde minimiert, zudem verlaufen sie nicht unterhalb von Bauelementen und können daher als Drahtbrücken ausgeführt werden.

Die Abmessungen der Platinen finden sich in Abschnitt 10 auf Seite 63.

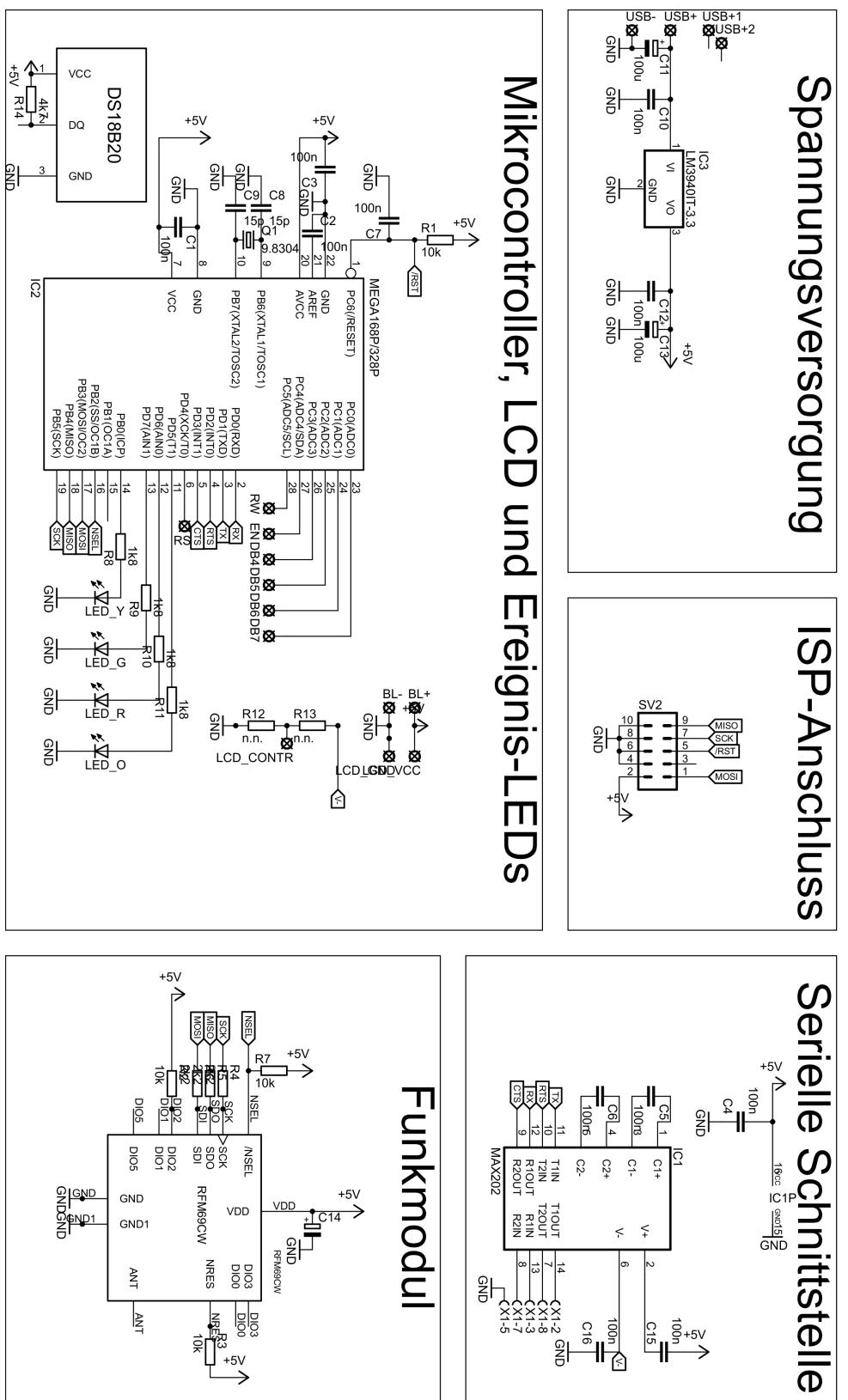


Abbildung 6.1: Schaltplan des Transmitters

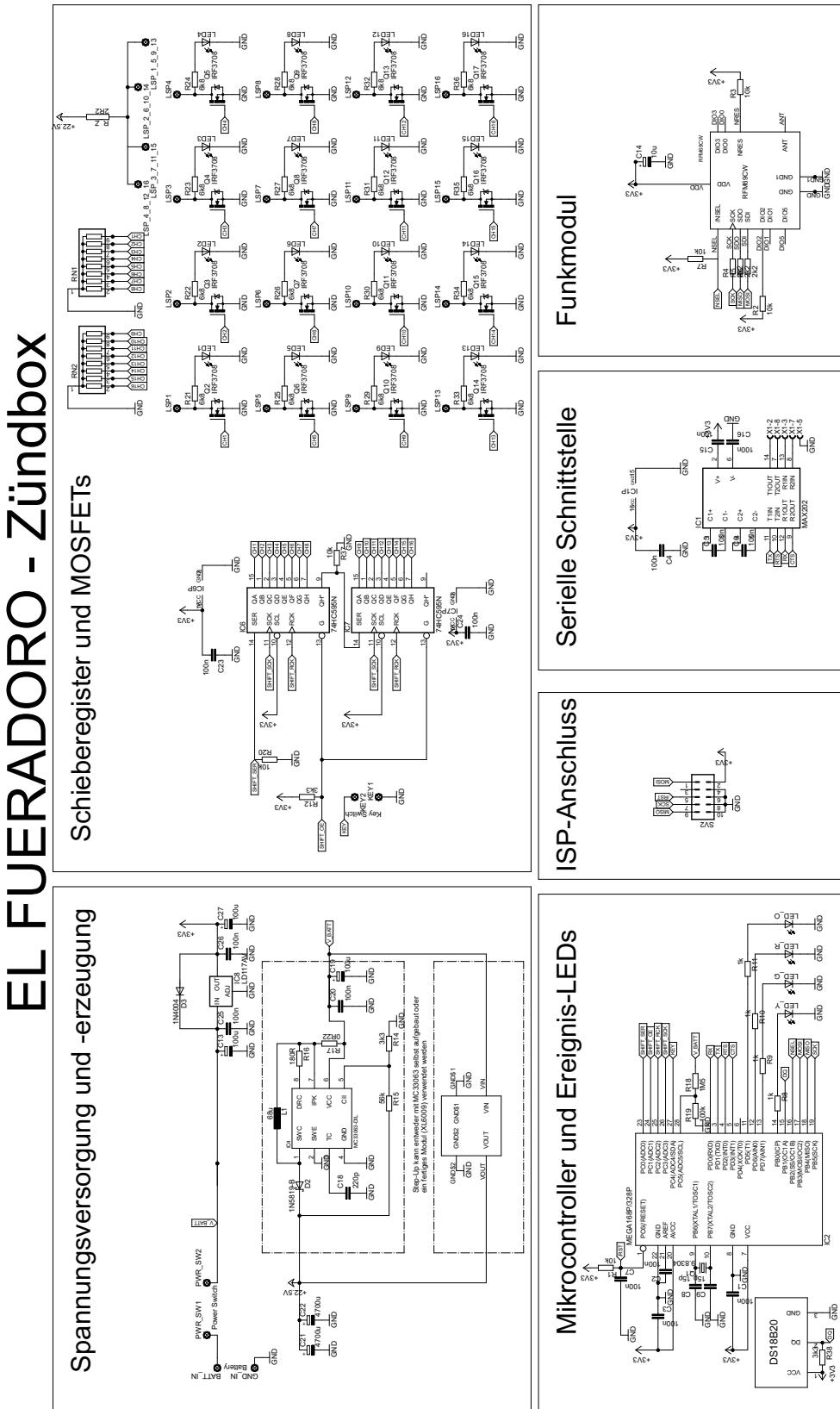


Abbildung 6.2: Schaltplan der Zündbox

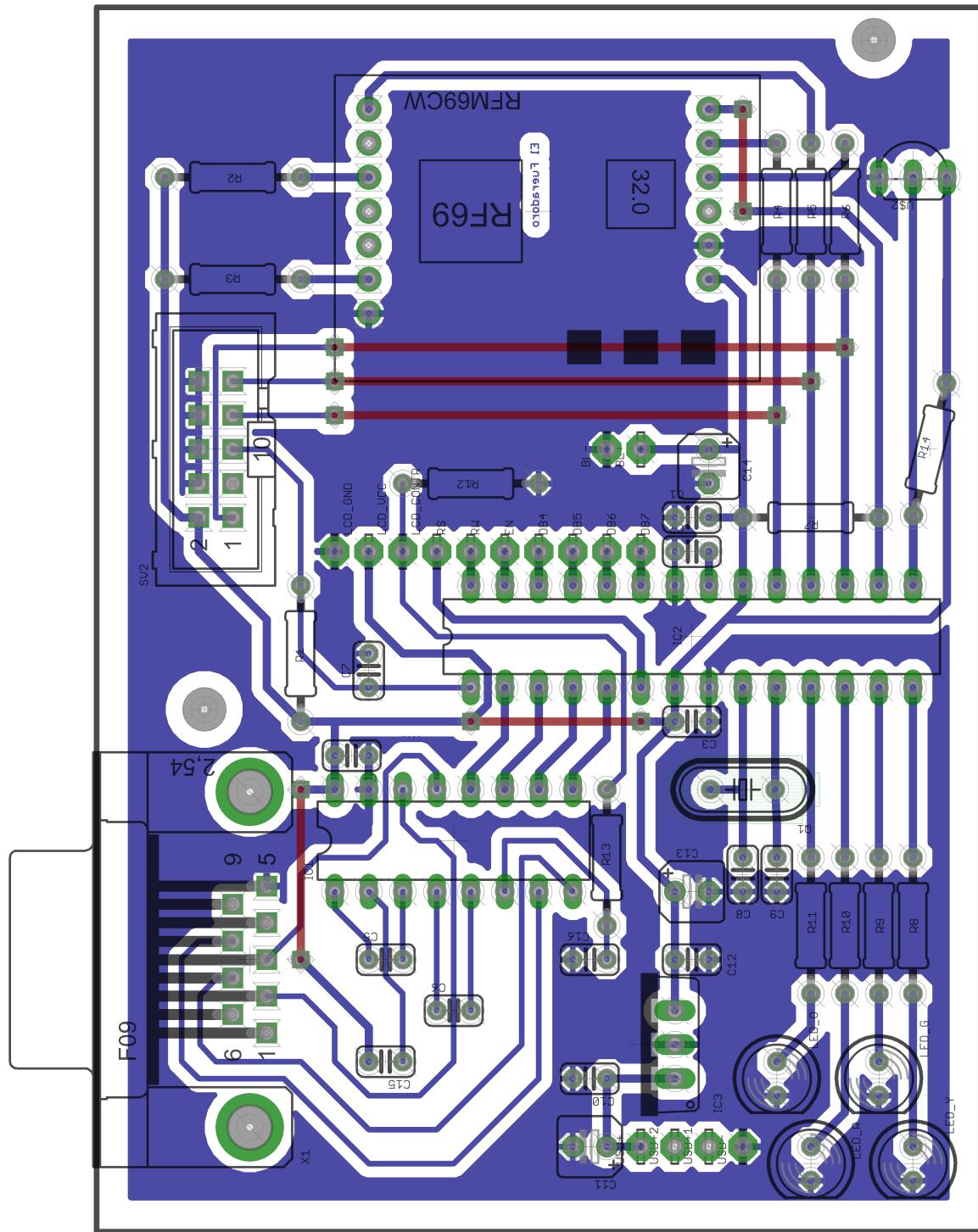


Abbildung 6.3: Layout des Transmitters (keine Originalgröße!)

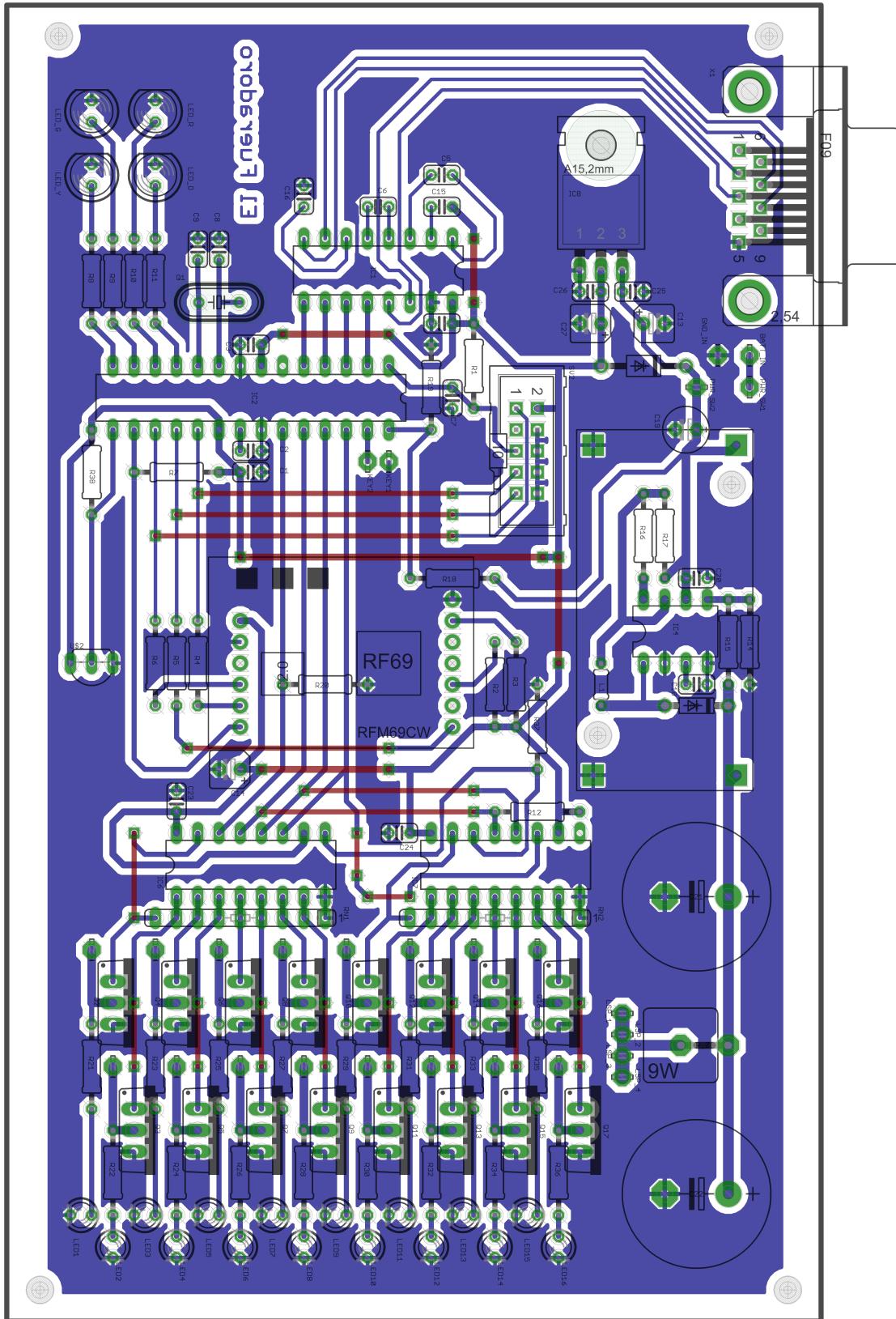


Abbildung 6.4: Layout der Zündbox (keine Originalgröße!)

7 Datenblätter

- [1] Atmel. ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P. Nov. 2015. URL: http://www.atmel.com/images/atmel-8271-8-bit-avr-microcontroller-atmega48a-48pa-88a-88pa-168a-168pa-328-328p_datasheet_complete.pdf.
- [2] HopeRF. RFM69CW ISM TRANSCEIVER MODULE. Dez. 2013. URL: <http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69CW-V1.1.pdf>.
- [3] Texas Instruments. LM1086 1.5-A Low Dropout Positive Regulators. Apr. 2015. URL: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1086.pdf>.
- [4] Texas Instruments. LM3940 1-A Low-Dropout Regulator for 5-V to 3.3-V Conversion. Feb. 2015. URL: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3940.pdf>.
- [5] Texas Instruments. SNx4HC595 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers. Sep. 2015. URL: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf>.
- [6] Maxim Integrated. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer. Apr. 2008. URL: <http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf>.
- [7] International Rectifier. IRF3708PbF SMPS MOSFET. Aug. 2007. URL: <http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3708pbf.pdf>.
- [8] ON Semiconductor. MC34063A, MC33063A, SC34063A, SC33063A, NCV33063A – 1.5 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators. Aug. 2010. URL: <http://www.onsemi.com/pub-link/Collateral/MC34063A-D.PDF>.

8 Pinbelegung

Die Pinbelegung des ATmega328p in den verschiedenen Devices ist in Abbildung 7.1 gezeigt.

Besondere Bedeutung kommt dem Pin rechts oben (LCD-RW bzw. V_BATT) zu, da er beim Starten der Firmware als Eingang geschaltet wird und aufgrund der dort anliegenden Spannung die sicherheitsrelevante Erkennung, um welchen Devicetyp es sich handelt, vorgenommen wird. Aufgrund eines internen Pullup-Widerstands im LCD werden bei angeschlossenem Transmitter stets 3.3 V an diesem Pin anliegen, bei Zündboxen bewegt sich die heruntergeteilte Spannung der Versorgungsbatterie im Bereich unterhalb von 1.1 V.

Diese Unterscheidung ist wichtig, da der Programmablauf sich bei Transmittern (Unique-ID 0 und Slave-ID 0) anders gestaltet als bei Zündboxen und Controllerpins, wie in Abbildung 7.1 zu sehen, bei Transmittern anders belegt sind und für eine andere Datenrichtung (Eingang/Ausgang) ausgelegt sind als bei Zündboxen. Wie zu erkennen werden Controlleranschlüsse beim Transmitter als Steuerung des Displays verwendet, die bei der Zündbox den Zustand des Schlüsselschalters einlesen oder die Schieberegister zur Zündung der Kanäle ansteuern.

Würde die Software beim Start nicht überprüfen, auf welcher Art Device sie gerade läuft, könnte das Programm bei falscher Konfiguration davon ausgehen, auf einem anderen Device zu laufen. Während die Zündbox-Konfiguration auf einem Transmitter – abgesehen davon, dass das LCD nichts anzeigen würde – keine Probleme hervorriefe, würde es zu Schäden am Controller kommen und zu unerwünschten Zündungen führen, wenn die Transmitter-Konfiguration auf einer Zündbox gestartet werden würde: Im Fall des Schlüsselschalter-Pins käme es zu einem Kurzschluss, wenn die Box scharf geschaltet ist, was den Controller beschädigen kann, die Ansteuerung des Schieberegisters mit LCD-Befehlen würde dazu führen, dass Zündkanäle durchschalten, weil die Ansteuerbefehle des LCD ans Schieberegister weitergeleitet

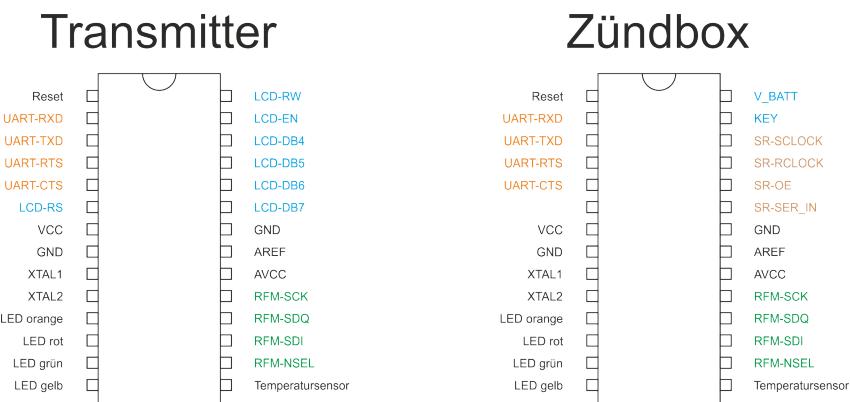


Abbildung 8.1: Pinbelegung des Mikrocontrollers bei Transmitter und Zündbox

werden.

Für den Betrieb der Devices von El Fueradoro müssen nicht zwingend die Standardlayouts verwendet werden, die Firmware kann, sofern die Peripherie mit den „richtigen“ Pins verbunden ist, auch auf anderen Boards wie z. B. Arduino laufen.

9 Software

Die Steuerungssoftware für El Fueradoro ist unter Zuhilfenahme des AVR-GCC in der Programmiersprache C geschrieben. Sie umfasst insgesamt 15 Sourcefiles (.c) mit zugehörigen Headerdateien (.h), eine Headerdatei zur Generierung von Registeradressen „portmakros.h“ sowie eine globale Headerdatei „global.h“, in welcher alle anderen erfasst sind.

Die Quellcodedateien und ihre Aufgaben sind in Tabelle 8.1 aufgelistet.

Dateiname	Aufgabe(n)
pyro.c	Hauptprogramm, Interruptroutinen und anlagenspezifische Funktionen (Schalterinitialisierung, spezielle LCD-Symbole, ...)
1wire.c	Steuerung des Temperatursensors DS18B20
adc.c	Erfassung der Versorgungsspannung und des Devicetyps mittels Analog-Digital-Converter
addresses.c	Unique- und Slave-ID aus dem Speicher holen, speichern, überprüfen
crcchk.c	Überprüfen der Korrektheit empfangener Zeichenketten
eeprom.c	Direkter Zugriff auf den EEPROM des Controllers
lcd.c	Steuerung des LCD
leds.c	Kontrolle der vier Status-LEDs
rfm12.c	Funktionen für das Funkmodul RFM12 (obsolet)
rfm69.c	Funktionen für das Funkmodul RFM69CW
shiftregister.c	Schieberegister-Initialisierung und -Datenübertragung
terminal.c	„GUI“ zur Benutzerinteraktion via Terminalprogramm
timer.c	Funktionen zur Timer-Steuerung
uart.c	Kommunikation über serielle Schnittstelle

Tabelle 9.1: Quellcodedateien und ihre Funktionen

Teil III

Aufbauanleitung

10 Materialliste

In den Tabellen 9.1 und 9.2 sind die benötigten Teile für den Aufbau eines Transmitters und einer Zündbox zusammen mit möglichen Bezugsquellen und Preisen (Stand Januar 2015, teils aktualisiert im August 2015) aufgelistet. Leider ist es – schon alleine aufgrund der Währungsschwankungen, denen besonders die eBay-Artikel unterworfen sind – ein Ding der Unmöglichkeit, die Liste permanent tagesaktuell zu halten. Tote Links dürfen gerne gemeldet werden.

Materialliste Transmitter

Bauteil	Anz.	Beschreibung	Händler	Artikelnr.	Einzel	Ges.	Bemerkung
Kondensatoren							
C11, C13	2	Elektrolytkondensator, 100uF	Reichelt	RAD 105 100/35	0,04 €	0,08 €	
C14	1	Elektrolytkondensator, 10uF	Reichelt	RAD 10/100	0,04 €	0,04 €	
C1...7, C10, C12, C15, C16	11	Keramikkondensator, 100nF	Reichelt	X7R-2,5 100N	0,04 €	0,44 €	
C8, C9	2	Keramikkondensator, 15pF	Reichelt	KERKO 15P	0,05 €	0,10 €	
Integrierte Schaltungen							
IC2	1	ATMEGA 328P	Reichelt	ATMEGA 328P-PU	2,65 €	2,65 €	
IC1	1	MAX202	Reichelt	MAX 202 ECPE	1,40 €	1,40 €	
U\$4	1	RFM69CW	Pollin	810 303	4,60 €	4,60 €	
U\$2	1	DS18B20	Reichelt	DS 18B20	1,60 €	1,60 €	
IC8	1	LM3940-3,3	Reichelt	LM 3940 IT3,3	1,10 €	1,10 €	
Display							
	1	LCD, 20x4 Zeichen, HD44780-komp.	eBay	400448319287	4,80 €	4,80 €	
LEDs							
LED_O	1	LED, 5mm, orange	Reichelt	LED 5MM R OR	0,12 €	0,12 €	
LED_R	1	LED, 5mm, rot	Reichelt	LED 5MM RT	0,06 €	0,06 €	
LED_Y	1	LED, 5mm, gelb	Reichelt	LED 5MM GE	0,06 €	0,06 €	
LED_G	1	LED, 5mm, grün	Reichelt	LED 5MM GN	0,06 €	0,06 €	
Quarz							
Q1	1	Standardquarz, Grundton, 9,8304 Mhz	Reichelt	9,8304-HC49U-S	0,15 €	0,15 €	
Widerstände							
R13	1	6k8	Reichelt	1/4W 6,8K	0,08 €	0,08 €	

R12, R14	2	3k3	Reichelt	METALL 3,30K	0,08 €	0,16 €
R1, R2,	4	10k	Reichelt	METALL 10,0K	0,08 €	0,33 €
R3, R7						
R4...6,	7	1k0	Reichelt	METALL 1,00K	0,08 €	0,57 €
R8...11						10 billiger!

Mechanische Bauteile						
X1	1	Sub-D-Buchse, 9-pol	Reichelt	D-SUB BU 09US	0,23 €	0,23 €
SV2	1	Wannenstecker, 10- pol	Reichelt	WSL 10G	0,08 €	0,08 €
	1	Box	Reichelt	GEH KS 50	2,65 €	2,65 €
	1	USB-Kabel als Stromkabel	Reichelt	AK 670/2-1,0	0,70 €	0,70 €
HF-Komponenten						
	1	SMA-Kabel Funkmodul- Gehäuse	eBay	161134814025	2,53 €	2,53 €
	1	Antenne 868 MHz	eBay	380436601891	4,24 €	4,24 €
	1	SMA- Platinenbuchse, 1,6mm	eBay	220952712009	1,17 €	1,17 €
					28,42 €	

Tabelle 10.1: Materialliste für den Transmitter

Materialliste Zündbox

Bauteil	Anz.	Beschreibung	Händler	Artikelnr.	Einzel	Ges.	Bemerkung
Kondensatoren							
C13, C27, C19	3	Elektrolytkondensa- tor, 100uF	Reichelt	RAD 105 100/35	0,04 €	0,12 €	
C14	1	Elektrolytkondensa- tor, 10uF	Reichelt	RAD 10/100	0,04 €	0,04 €	
C21, C22	2	Elektrolytkon- densator, 4700uF 35V	Reichelt	RAD 4.700/35	0,45 €	0,90 €	
C1...7, C15, C16, C20, C23...26	14	Keramik- kondensator, 100nF	Reichelt	X7R-2,5 100N	0,04 €	0,56 €	
C8, C9	2	Keramik- kondensator, 15pF	Reichelt	KERKO 15P	0,05 €	0,10 €	
C18	1	Keramik- kondensator, 220pF	Reichelt	KERKO 220P	0,05 €	0,05 €	
Dioden							
D3	1	1N4002	Reichelt	1N 4002	0,02 €	0,02 €	
D2	1	1N5819	Reichelt	1N 5819	0,06 €	0,06 €	
Integrierte Schaltungen							
IC2	1	ATMEGA 328P	Reichelt	ATMEGA 328P-PU	2,65 €	2,65 €	
IC4	1	MC33063	Reichelt	MC 33063 AP1	0,51 €	0,51 €	
IC1	1	MAX202	Reichelt	MAX 202 ECPE	1,40 €	1,40 €	
IC6, IC7	2	74HC595	Reichelt	74HC 595	0,36 €	0,72 €	
IC8	1	LM1086	Reichelt	LM 1086 IT3,3	1,25 €	1,25 €	
U\$4	1	RFM69CW	Pollin	810 303	4,60 €	4,60 €	
U\$2	1	DS18B20	Reichelt	DS 18B20	1,60 €	1,60 €	
Induktivität							
L1	1	68 uH, stehend	Reichelt	L-07HCP 68μ	0,30 €	0,30 €	
LEDs							
LED_O	1	LED, 5mm, orange	Reichelt	LED 5MM R OR	0,12 €	0,12 €	
LED_R	1	LED, 5mm, rot	Reichelt	LED 5MM RT	0,06 €	0,06 €	
LED_Y	1	LED, 5mm, gelb	Reichelt	LED 5MM GE	0,06 €	0,06 €	
LED_G	1	LED, 5mm, grün	Reichelt	LED 5MM GN	0,06 €	0,06 €	
LED1...16	16	LED, 3mm, grün	Reichelt	LED 3MM GN	0,06 €	0,96 €	
Quarz							
Q1	1	Standardquarz, Grundton, 9,8304 Mhz	Reichelt	9,8304-HC49U-S	0,15 €	0,15 €	
MOSFETs							
Q2...Q17	16	IRF3708	AliExpress	Link	0,29 €	4,64 €	50er-Pack für 14,32 €
Widerstände							
R16	1	180	Reichelt	METALL 180	0,08 €	0,08 €	

R17	1	0R22	eBay	221583734560	1,00 €	1,00 €	100er-Pack...
R1...3,	7	10k	Reichelt	METALL 10,0K	0,08 €	0,57 €	10 billiger als 7!
R7, R19, R20, R37							
R18	1	150k	Reichelt	METALL 150K	0,08 €	0,08 €	
R4...6,	7	1k	Reichelt	METALL 1,00K	0,08 €	0,57 €	10 billiger als 7!
R8...11							
R_Z	1	2R2-11W	Reichelt	11W VERT. 2,2	0,60 €	0,60 €	
R12,	3	3k3	Reichelt	METALL 3,30K	0,08 €	0,25 €	
R14, R38							
R15	1	56k	Reichelt	METALL 56K	0,08 €	0,08 €	
R21...36	16	6k8	Reichelt	1/4W 6,8K	0,03 €	0,53 €	
RN1,	2	Network, 9Pin, 10k	Reichelt	SIL 9-8 10K	0,11 €	0,22 €	
RN2							

HF-Komponenten					
1	SMA-Kabel Funkmodul- Gehäuse	eBay	391039600954	2,04 €	2,04 €
1	SMA-Kabel Gehäuse-Antenne	eBay	151505370986	3,07 €	3,07 €
1	Antenne 868 MHz	eBay	380436601891	4,24 €	4,24 €
1	SMA- Platinenbuchse, 1,6mm	eBay	220952712009	1,17 €	1,17 €

Mechanische Bauteile						
X1	1	Sub-D-Buchse, 9-pol	Reichelt	D-SUB BU 09US	0,23 €	0,23 €
SV2	1	Wannenstecker, 10-pol	Reichelt	WSL 10G	0,08 €	0,08 €
	1	Wippschalter	Pollin	420 697	0,35 €	0,35 €
	1	Miniaturschlüsselschalter	Pollin	420 664	0,75 €	0,75 €
	1	Kunststoffgehäuse 021-002-084	Pollin	460 001	7,95 €	7,95 €
	8	Lautsprecherklemmen	Reichelt	PT 932	0,29 €	2,32 €
	1	Koffer	Amazon	Bilora 545	19,89 €	19,89 €
	1	Akku	Reichelt	WP 1,2-12	7,80 €	7,80 €
	4	Schrauben M3x6	Reichelt	SZK M3X6-200	0,01 €	0,03 €
						200er-Pack für 1,70 €
	16	Schrauben M3x10	Reichelt	SKL M3X10-50	0,02 €	0,34 €
						50er-Pack für 1,05 €
	16	Muttern M3	Reichelt	SK-E M3-100	0,02 €	0,35 €
						100er-Pack für 2,20 €
	2	Akku-Flachstecker	Reichelt	FSH-M1 4,75	0,14 €	0,28 €
	1	Stiftleiste	Reichelt	SL 1X36G 2,54	0,15 €	0,15 €
						Benötigt werden 13
	1	Buchsenleiste mit 6 Plätzen	Reichelt	MPE 094-1-006	0,25 €	0,25 €
	1	Buchsenleiste mit 7 Plätzen	Reichelt	MPE 094-1-007	0,31 €	0,31 €
	1	Deans-T-Plugs-Paar	Pollin	820 129	0,59 €	0,59 €
						5er-Pack für 2,95 €

Kabel

1	Flachbandkabel für LED+Schlüsselsch.	Reichelt	AWG 28-10F 3M	1,65 €	1,65 €
1	Litzen-Sortiment, 0,5 mm ² , 5x 5 m	Pollin	800 024	6,25 €	6,25 €
1	Schrumpfschläuche 1,6mm	Reichelt	SDH 1,6 SW	0,25 €	0,25 €
1	Schrumpfschläuche 3,2mm	Reichelt	SDH 3,2 SW	0,26 €	0,26 €
					83,55 €

Tabelle 10.2: Materialliste für die Zündbox

11 Platinenherstellung

Wer zur Platinenherstellung nicht auf die Dienste eines PCB-Herstellers zurückgreifen will, findet in Abbildung 10.1 die Platine des Transmitters (Platinenabmessungen: 91.44 mm × 66.04 mm) als Druckvorlage für den Tonertransfer¹ bzw. als Belichtungsvorlage: In Abbildung 10.2 die der Zündbox (Platinenabmessungen: 157.48 mm × 97.79 mm) und in Abbildung 10.3 die Adapterplatine zum Auflöten des Funkmoduls (Abmessungen einer einzelnen Adapterplatine: 31.75 mm × 22.86 mm).

Die Oberseite ist hierbei jeweils schon gespiegelt, die Ausdrücke können für einen Tonertransfer also einfach ausgedruckt und im Zwischenraum gefaltet werden, wobei auf möglichst exakte Deckung zu achten ist.

¹Eine Einführung zum Ätzen mit dieser Methode gibt es [HIER](#)

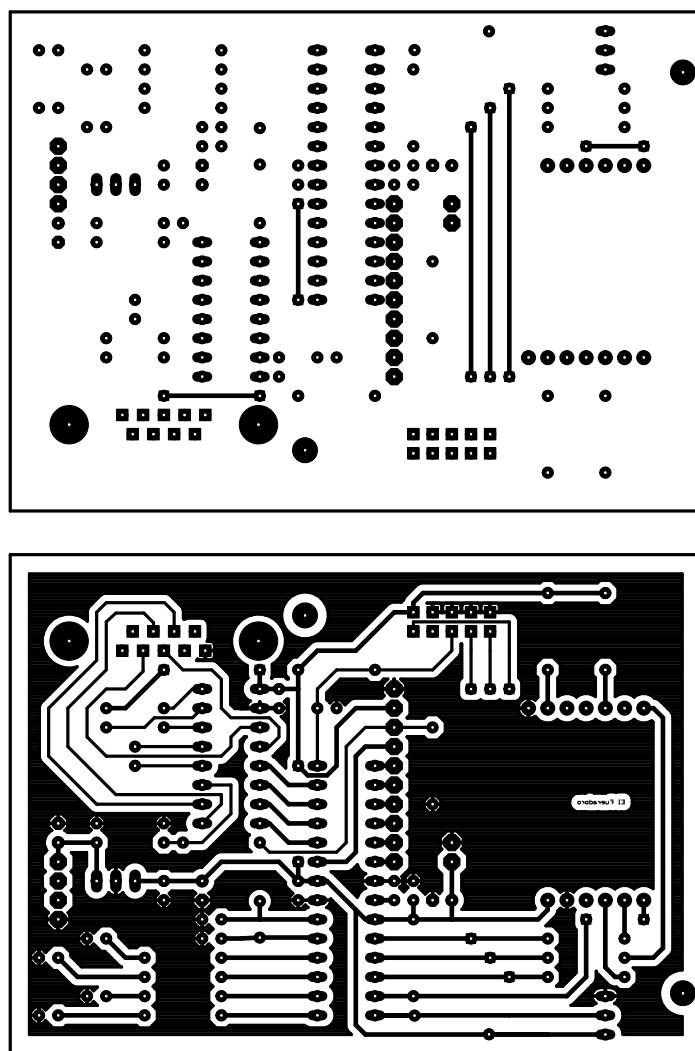


Abbildung 11.1: Ober- und Unterseite des Transmitters für Toner-Transfer-Verfahren/Belichtung

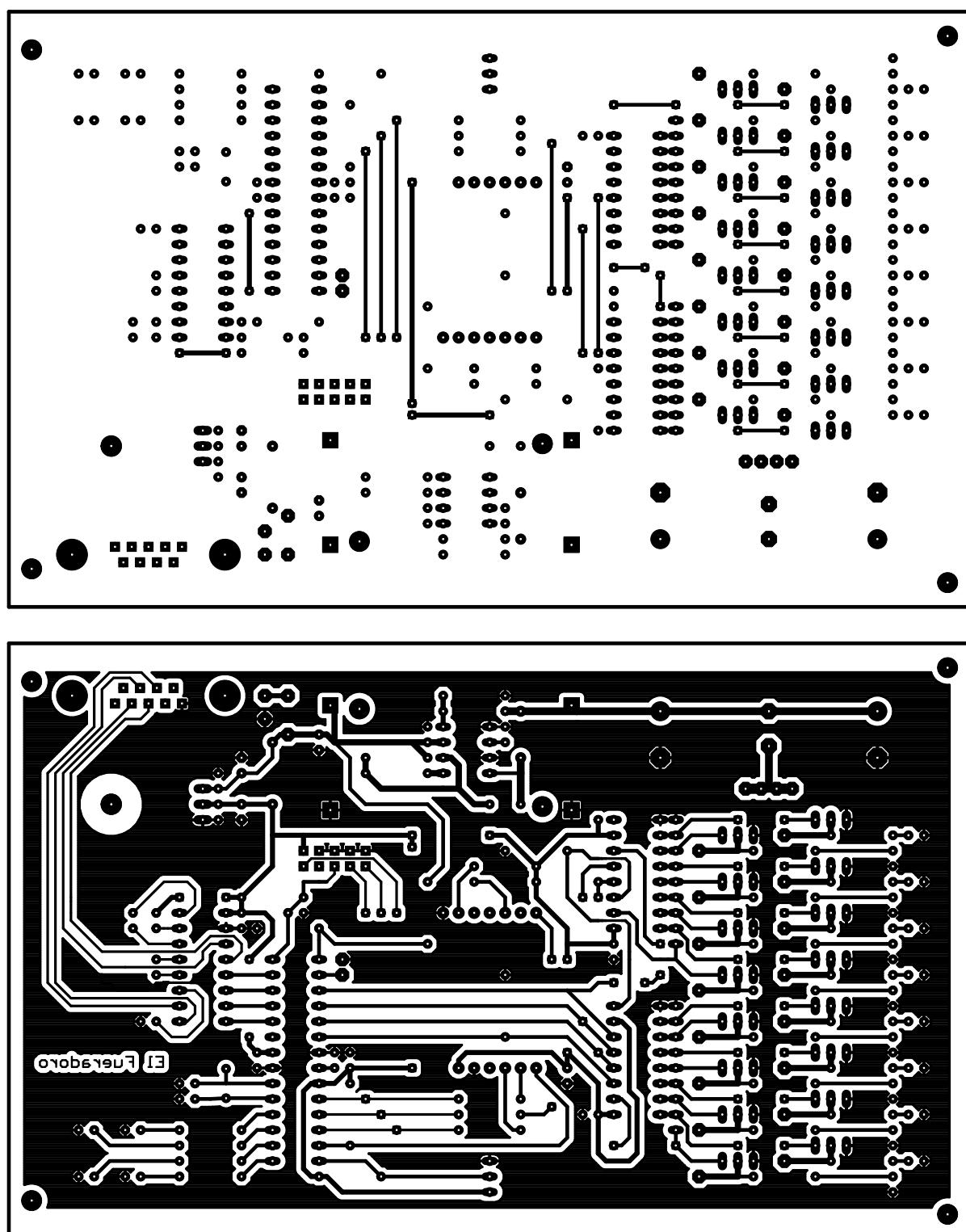


Abbildung 11.2: Ober- und Unterseite der Zündbox für Toner-Transfer-Verfahren/Belichtung

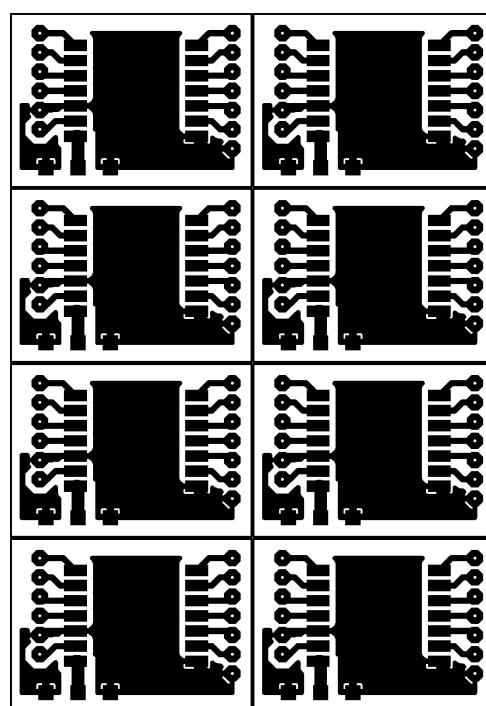


Abbildung 11.3: Adapterplatine für Funkmodule (8 Stück) für Toner-Transfer-Verfahren/Belichtung

12 Aufbau

Der Aufbau umfasst alle Schritte von der blanken Platine hin zum fertigen Gehäuse/Koffer. Hierfür sind verschiedene handwerkliche Tätigkeiten, vor allem das Elektroniklöten¹, aber auch das Bohren, Schneiden, Kleben und evtl. Trennen mittels Trennscheibe und Feilen nötig.

Im eigenen Interesse ist darauf zu achten, diese Arbeiten sorgfältig und unter Einhaltung der gängigen Sicherheitsregeln durchzuführen. Beim Bohren und Trennen Schutzbrille tragen! Beim Löten ist auf richtige Orientierung aktiver Bauteile (Dioden, Elektrolytkondensatoren, Temperatursensor, Integrierte Schaltungen) sowie Anschlusskabel zu achten, vor dem Einschalten soll die eigene Arbeit auch kritisch auf beim Löten entstandene Kurzschlüsse getestet werden². Eine Laborspannungsquelle mit einstellbarer Strombegrenzung – oder ein Steckernetzteil mit maximal 2 A Ausgangstrom – zu Testzwecken tun hier gute Dienste, wobei auf die Einhaltung der zulässigen Betriebsspannungen (Transmitter 5-7 V, Zündbox 8-15 V) zu achten ist.

12.1 Kabel

Zur Verbindung der Platinen mit der Peripherie wird bei El Fueradoro eine Vielzahl von Kabeln benötigt, die grob in drei Kategorien unterteilt werden können:

1. Flachbandkabel bzw. Flachbandkabel-Adern zum Anschluss von LCD (außer Hintergrundbeleuchtung), LEDs und Schlüsselschalter
2. Litze mit einer Querschnittsfläche von mindestens $0,5 \text{ mm}^2$, d. h. einem Mindestdurchmesser von 0,8 mm, zum Anschluss von LCD-Hintergrundbeleuchtung, Netzschalter und Zündklemmen
3. 50Ω -Koaxialkabel als Antennenkabel

Die Koaxialkabel werden in diesem Abschnitt nicht behandelt, da dafür oft Spezialwerkzeug notwendig ist und davon ausgegangen wird, dass diese Kabel bereits fertig konfektioniert erworben werden. Für die Konfektionierung der anderen Kabel gilt, dass diese so kurz wie möglich aber gleichzeitig auch so lang wie nötig sein sollten, um das Verlöten/Verkleben annehmbar zu gestalten und das Gehäuse später noch einmal öffnen zu können, ohne gleich alles abzureißen.

In Tabelle 11.1 sind die benötigten Abschnitte aufgelistet. Alle Kabel sollten am einen Ende jeweils auf

¹Ein gutes – wenn auch englischsprachiges – Löt-Tutorial mit wichtigen Grundlagen gibt es [HIER](#)

²Hier klicken, um zu sehen, was ein kurzgeschlossener Blei-Gel-Akku mit Drähten/Leiterbahnen anstellt, sofern er nicht direkt explodiert!

Device (T/Z)	Art	Adern	Länge	Anzahl	Verwendungszweck
Z	Litze	–	210 mm	4	Rote Klemmen (spaltenweise)
Z	Litze	–	210 mm	16	Schwarze Klemmen
Z	Litze	–	200 mm	2	Netzschalter
Z	Litze	–	250 mm	4	Batterie (2x rot, 2x schwarz)
Z	Flachband	2	200 mm	16	Kanal-LEDs
Z	Flachband	2	200 mm	4	Status-LEDs
Z	Flachband	2	200 mm	1	Schlüsselschalter
T	Litze	–	100 mm	2	LCD-Hintergrundbeleuchtung
T	Flachband	2	100 mm	4	Status-LEDs
T	Flachband	10	100 mm	1	LCD

Tabelle 12.1: Übersicht über benötigte Kabelverbindungen

einer Länge von 4 mm zum Festlöten an der Platine, am anderen auf einer Länge von 6 mm abisoliert und verzinnt werden. Zur Vereinfachung der Arbeit ist es ratsam, die Adern des Flachbandkabels erst danach zu trennen, so dass nicht jeder „Zweierverbund“ einzeln abisoliert und verzinnt werden muss.

Es dient der Übersichtlichkeit und dem späteren Verständnis ungemein, wenn man verschiedene Kabelfarben verwendet und sich dabei an gängige Konventionen hält (Akkuspannung rot, Masse schwarz).

12.2 Platinen

Ausgangspunkt der Bestückung ist die geätzte und gebohrte Platine mit allen Leiterbahnen auf der Ober- und Unterseite. Für selbst gefertigte, einseitig geätzte Platinen, bei denen die Leitungen auf der Oberseite als Drahtbrücken ausgeführt sind, sind diese in Abbildung 11.1 dargestellt.

Anschließend sollten die Bauteile in folgender Reihenfolge eingelötet werden:

Widerstände mit Ausnahme von R_Z

Dioden mit korrekter Polung

Keramikkondensatoren

Quarz

Buchsenleisten für Funkmoduladapter

Elektrolytkondensatoren Polung beachten und C14 beim Transmitter waagrecht legen!

Leistungswiderstand R_Z

Temperatursensor mit korrekter Orientierung

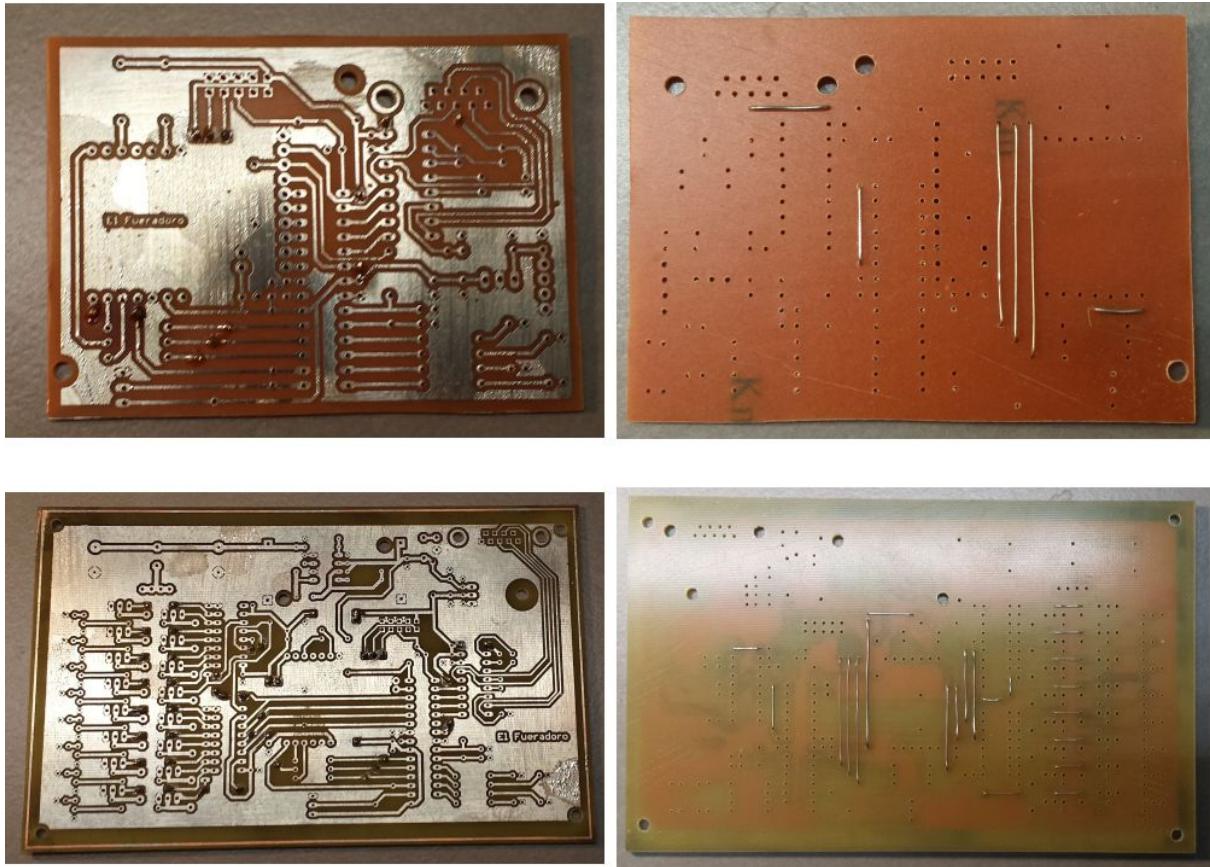


Abbildung 12.1: Platten für Transmitter (oben) und Zündbox (unten)

Integrierte Schaltungen mit korrekter Orientierung

Der Stand bis zu diesem Punkt ist in Abbildung 11.2 dargestellt.

Anschluss-Kabel für Klemmen (Zündbox) bzw. LCD (Transmitter)

Schalterkabel für Netz- und Schlüsselschalter

LED-Kabel für Status-LEDs und Kanal-LEDs. Um den Überblick zu behalten sollte dabei jeweils das Kabel für den GND-Anschluss vor dem Einlöten markiert werden

MOSFETs mit korrekter Orientierung (Metallplatte sitzt auf der Seite der großen Elkos)

Batterie- bzw. USB-Versorgungs-Kabel Falls bei der Zündbox fertig konfektionierte Kabel mit Anschluss verwendet werden, vor dem Löten die Seitenwand auf der Schalterseite durchbohren und beide Kabel durchfädeln. Beim Trasmitter wird das Kabel zwischen zwei miteinander verschraubten Teilen verlegt.

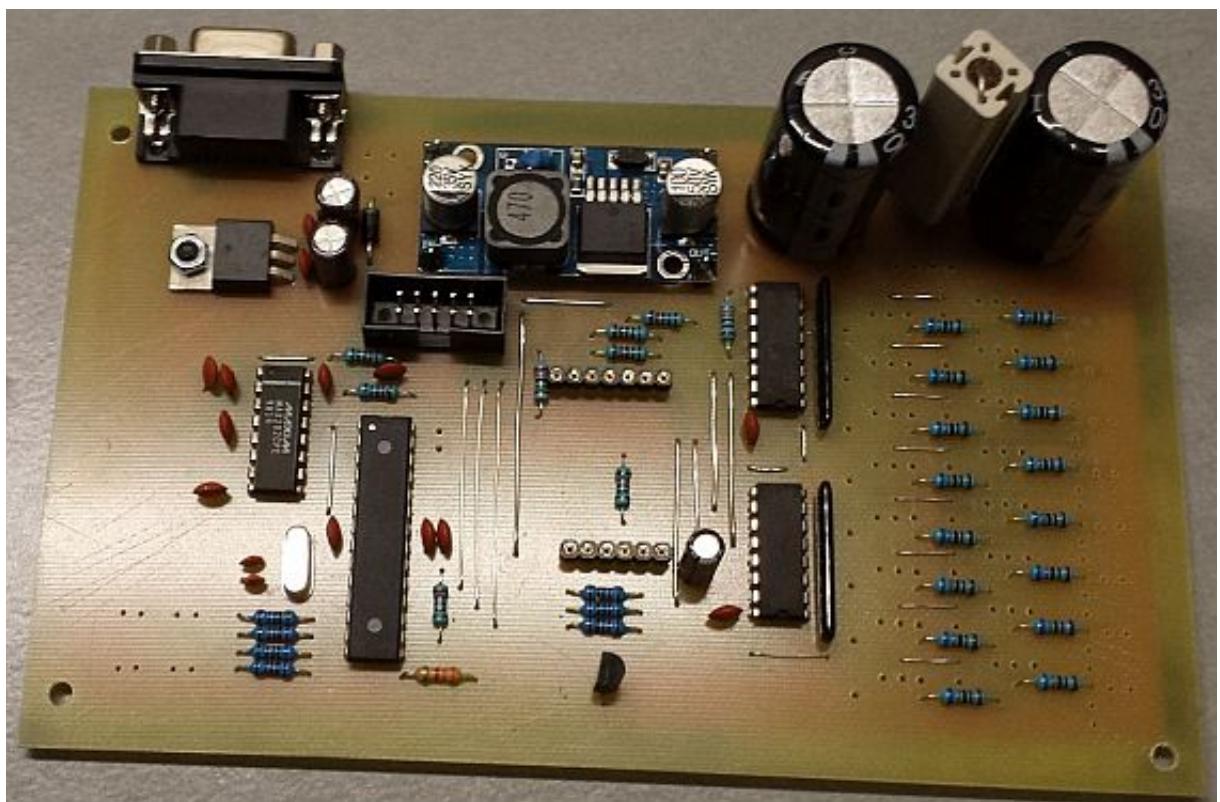


Abbildung 12.2: Zündboxplatine vor dem Einlöten der Kabel und MOSFETs

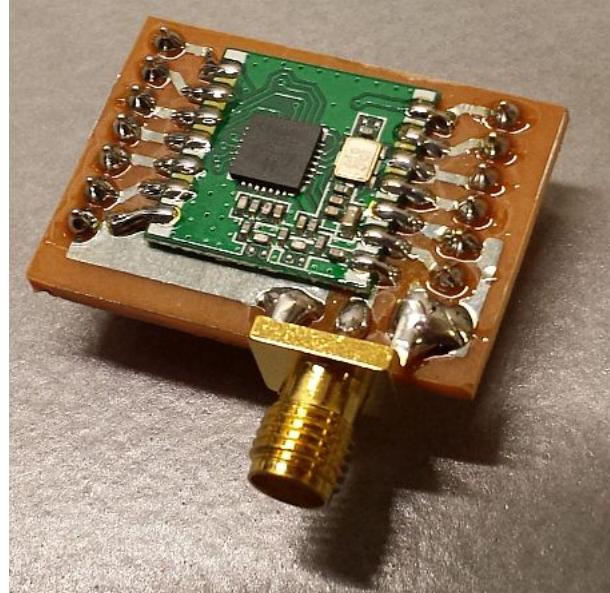


Abbildung 12.3: Fertig aufgebauter Funkmoduladapter

12.3 Funkmodul-Adapter

Nachdem die Platinen nun fertig bestückt sind, folgen die Schritte für die Fertigstellung des Funkmodul-Adapters:

Funkmodul mit allen 14 Anschlüssen (Orientierung beachten) auf der Adapterplatine festlöten. Dabei beachten, dass auf die SMD-Pads auf beiden Seiten etwa gleich weit unter den Anschlüssen hervorstehen und das Modul nicht nach oben oder unten verschoben ist. Am besten mit dem mittleren Pin einer Seite beginnen und das Modul beim Löten korrekt positionieren, dann alle anderen 13 Anschlüsse löten.

SMA-Buchse anlöten, so dass sie direkt an der Platine anliegt. Falls Anschlüsse zu lang sind und am Modul anstoßen, vorsichtig mit Trennscheibe (Außenleiter) oder Seitenschneider (Innenleiter) kürzen.

Stiftleiste in einen 6-poligen und einen 7-poligen Abschnitt teilen und anlöten.

Der fertige Adapter ist in Abbildung 11.3 gezeigt.

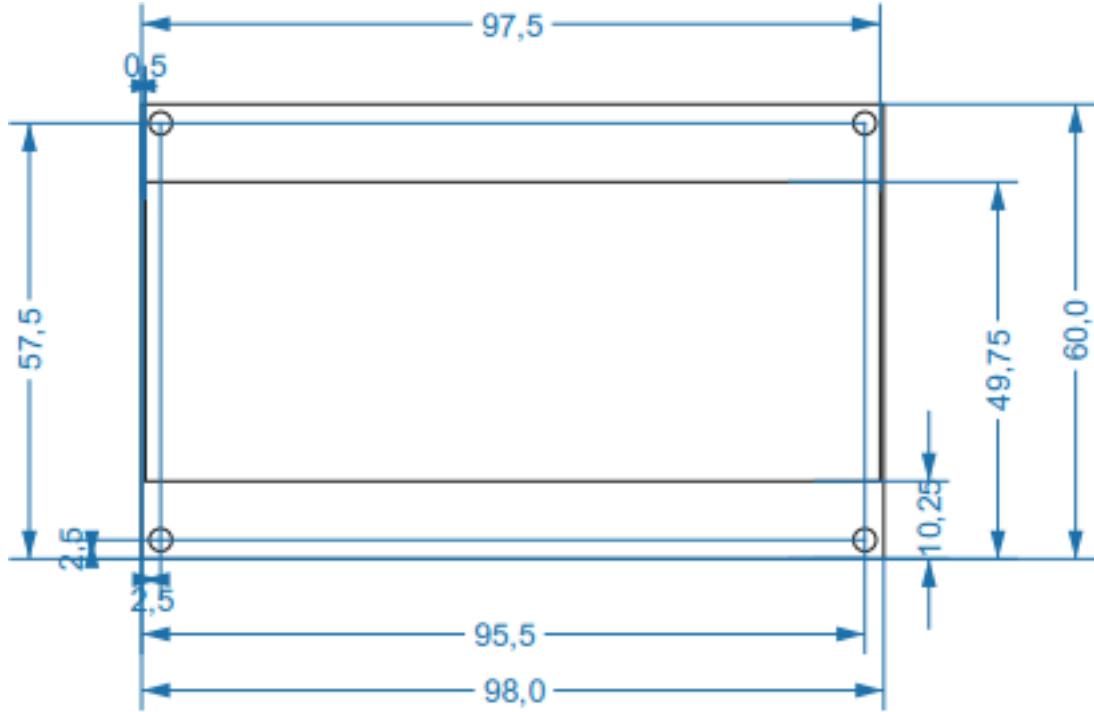


Abbildung 12.4: Abmessungen (in mm) des LCD

12.4 Peripherie

12.4.1 Transmitter

Als Gehäuse für den Transmitter wird das schwarze Kunststoffgehäuse GEH KS 50 aus dem Sortiment von Reichelt verwendet. Es besteht aus zwei miteinander zu verschraubenden Teilen, wobei der dünne Teil, auf dem später die Platine befestigt wird, als Rückwand dient. Dementsprechend sind die Bezeichnungen in der folgenden Beschreibung zu verstehen.

Die Vorderseite des Gehäuses muss zunächst mit einem Ausschnitt von 97 mm × 39.5 mm und vier 3 mm-Bohrungen für die Anbringung des LCD versehen werden. Die Abstände zueinander sind in Abbildung 11.4 verdeutlicht. Wer nicht auf seine Messkünste vertrauen möchte oder ein LCD mit abweichenden Abmessungen besitzt, sollte zunächst einen passenden Ausschnitt für den Bildschirm mittig in der Fläche anbringen, anschließend können das LCD aufgelegt und die vier Bohrlöcher markiert und gebohrt werden.

Bevor man das LCD einschraubt, muss noch eine Aussparung für den Sub-D-Anschluss, ein Loch für den Antennenanschluss (6.5 mm), vier Löcher für die Status-LEDs (5 mm) und eine Kerbe für die Versorgungskabeldurchführung in die Wand, welche später als Oberseite des Gehäuses dient, eingebracht werden.

Hierfür sollte man zunächst die fertig bestückte Platine mittels zweier Schrauben in ihrer finalen Position festschrauben und das Oberteil so anlegen, dass die Position der Aussparung für die Sub-D-Buchse

angezeichnet werden kann. Die Abmessung der Aussparung sollte $31\text{ mm} \times 12.5\text{ mm}$ betragen. Die Positionen der restlichen Löcher sind aufgrund der Kabelverbindung mit der Platine unkritisch, die ungefähre Lage kann Abbildung 1.2a auf Seite 11 entnommen werden. Das Versorgungskabel mit USB-Stecker wird zwecks Zugentlastung zwischen den beiden zu verschraubenden Teilen eingeklemmt, die Kerbe sollte daher nicht allzu groß ausgeführt werden. Die Bohrarbeiten am Transmitter sind damit erledigt!

Nun müssen noch die elektrischen Verbindungen zwischen Platine und Peripherie hergestellt und die Peripherieteile anschließend befestigt werden – zuerst die vier Status-LEDs:

1. Die Verbindung der Adern des Flachbandkabels auf einer Länge von etwa 35 mm auftrennen
2. Auf jede Ader einen dünnen Schrumpfschlauch der Länge 15 mm stecken (noch nicht erhitzen!)
3. Das kürzere Anschlussbein der LED (Kathode) mit dem Seitenschneider auf eine Länge von 8 mm trimmen und die mit GND verbundene Ader anlöten
4. Das längere Anschlussbein der LED (Anode) mit dem Seitenschneider auf eine Länge von 8 mm trimmen und die andere Ader anlöten
5. Schrumpfschläuche bis ans LED-Gehäuse vorschieben und per Heißluft schrumpfen

Anschließend das Flachbandkabel für das LCD vorbereiten, d. h. abisolieren, verzinnen und Verbindungen soweit lösen, dass alle Anschlüsse bequem erreicht werden können. Da das LCD im 4-Bit-Modus betrieben wird, werden nur die Pins 1-6 sowie 11-16 angeschlossen, 7-10 bleiben offen. Bei Anschluss der Pins 15 und 16 darauf achten, Anode und Kathode nicht zu vertauschen; die Belegung ist in der Regel so, dass die Anode an Pin 15 herausgeführt ist, kann aber von LCD zu LCD variieren. Der Lötkolben kann danach ausgeschaltet werden, jetzt geht es an die Befestigung.

Zunächst wird das LCD am Gehäuse festgeschraubt, wobei darauf zu achten ist, dass die Oberseite auch in die Richtung von Antennen- und Sub-D-Anschluss zeigt. Anschließend die LEDs um den Gehäusering mit Sekunden- oder Heißkleber bestreichen und danach für einige Sekunden fest ins dafür vorgesehene Loch pressen. Nun die SMA-Buchse fest am Gehäuse anschrauben und das andere Kabelende mit der Buchse am Funkmodul-Adapter verbinden.

Unter möglichst geringer Torsion sollte dann der Funkmoduladapter in die Buchsenleisten auf der Platine gesteckt werden.

Nun muss man noch die Antenne anschrauben. Wenn der Bootloader sich bereits auf dem Controller befindet, kann man das Gehäuse zuschrauben. Ansonsten den Transmitter mit Energie versorgen und den Bootloader wie in Abschnitt 12 beschrieben flashen. Jetzt ist der Transmitter fertig aufgebaut und kann zugeschraubt werden! Die Firmware kann wie in Abschnitt 5 beschrieben über die serielle Schnittstelle aufgespielt werden, wobei beim ersten Mal noch die Angabe des Dateinamens nötig ist.

12.4.2 Zündbox

Abbildung 11.5 zeigt die Bohrschablone für die Oberseite des Kunststoffgehäuses der Zündbox (Kunststoffgehäuse 021-002-084 von Pollin). Diese kann dazu verwendet werden, eine Schablone aus Sperrholz oder Metall anzufertigen, welche später auf die Boxenoberseite gelegt wird, um die nötigen Bohrungen vorzunehmen. Die Oberseite des Gehäuses ist dabei der Teil ohne sichtbare Schraublöcher.

Es ist beim Bohren der Box auf die richtige Orientierung der Schablone zu achten, da die Befestigungsbohrungen für die Platine nicht symmetrisch sind (Schrauben auf der linken Seite, wo sich die serielle Schnittstelle befindet, sind enger zusammen als die auf der rechten Seite mit den MOSFETs und Kanal-LEDs) und die Gehäuseenteile durch ein Nut-Feder-System nur in einer Kombination aufeinander gesteckt werden können. Man beachte hierzu Abbildung 11.6.

Damit die Löcher nicht mit Schraubenhalterungen in den Ecken interferieren, sollte zunächst im Gehäusinneren der passende Ort für die Kanal-LEDs von Kanal 4 und 16 (äußerste grüne LEDs in der obersten und untersten Reihe, Abstand 75 mm) gesucht, die beiden Löcher mit einem 3 mm-Bohrer gebohrt und die Schablone auf der Oberseite in diesen beiden Bohrungen befestigt werden.

Die Bohrlöcher für die 16 Kanal-LEDs sollten mit einem 3-mm-Bohrer, die der vier Status-LEDs mit einem 5 mm-Bohrer ausgeführt werden. Die LEDs werden später (nach dem Verkabeln und Festlöten des Kabels auf der Platine) seitlich mit Heißkleber bestrichen von unten bis zum Anschlag in diese Löcher eingeschoben.

Da die Lautsprecherklemmen mit M3-Gewindeschrauben befestigt werden, wäre der ideale Bohrdurchmesser für die 16 Schraubenlöcher 3.2 mm. Sollte dieser Durchmesser nicht vorhanden sein, kann aber auch mit 3.5 mm oder 3 mm gearbeitet werden. Für die Lötfahnen der Klemmen ist eine rechteckige Aussparung von 4.5 mm × 2 mm nötig, als schnelle Lösung kann auch jeweils ein 5 mm-Loch durch den Mittelpunkt (Diagonalschnittpunkt) dieser Flächen gebohrt werden.

Die rechteckige Aussparung für den Netzschatler sollte die Größe 19 mm × 13 mm besitzen, der Schlüsselschalter hat einen Einbaudurchmesser von 12 mm und der Durchsteckplatz für die SMA-Buchse sollte mit 6.5 mm vorgebohrt werden. Im nächsten Schritt werden Schlüsselschalter, Klemmen und Netzschatler am Gehäuse verschraubt bzw. eingeklickt. Die Innenansicht des Zündboxdeckels (noch ohne SMA-Anschluss) ist in Abbildung 11.6 dargestellt. Hierbei ist auch zu erkennen, wo sich die Nut (unten, bei den Status-LEDs) und wo die Feder (oben) beim Deckel befinden muss. Dementsprechend muss es bei der Unterseite andersherum sein.

In die linke Einschub-Seitenwand muss, sofern noch nicht im Rahmen des Löten geschehen, ein Loch für die Durchführung der Batteriekabel mit einer Größe je nach Kabeldurchmesser.

Um die Position der Sub-D-Buchse in der Wand des Unterteils, welche in der Nut endet, zu finden, muss die Platine möglichst identisch zu ihrer späteren Position ins Gehäuse eingelegt werden, die Aussparung beträgt wie beim Transmitter 31 mm × 12.5 mm. Wenn die Aussparung fertig ist, kann die Platine in ihre endgültige Position gebracht und mit vier Schrauben befestigt werden. Die linke Seitenwand bleibt noch ausgesteckt. Jetzt ist wieder der Lötkolben dran!

Zunächst vier Drahtstücke á 80 mm abschneiden und durch die übereinander liegenden Lötfahnen der

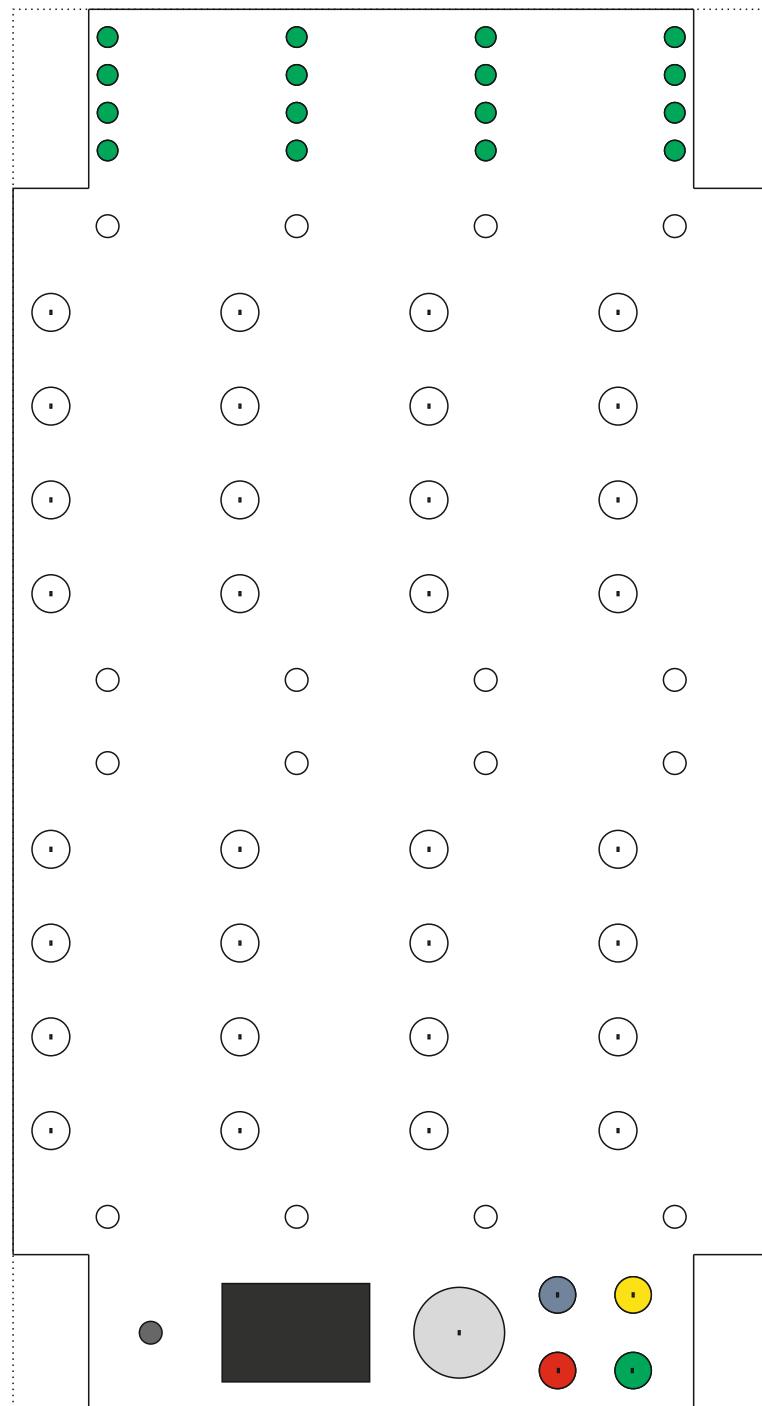


Abbildung 12.5: Bohrschablone für Zündboxoberseite

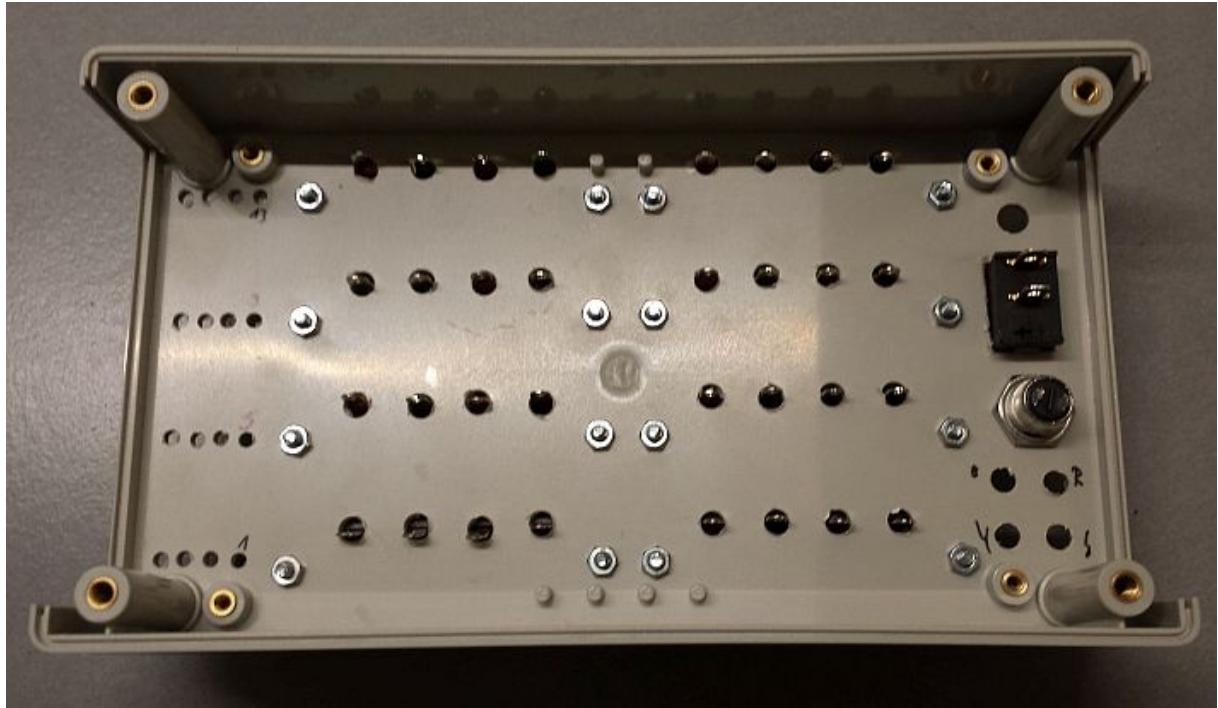


Abbildung 12.6: Innenansicht des Zündboxdeckels

roten Klemmen ziehen und mit den Lötfahnen verlöten.

Die Kanal- und Status-LEDs wie auf Seite 73 beschrieben mit den zugehörigen Flachbandkabeln verbinden, anschließend den Schlüssel- und den Netzschalter mit den zugehörigen Anschlusskabeln.

Bei den Schritten in den folgenden Absätzen ist Sorgfalt geboten, da die Kanäle und LEDs richtig zugeordnet werden müssen, um später mit dem entsprechenden Befehl auch den richtigen Kanal zu zünden!

Zunächst müssen die 16 Kabel mit den zugehörigen schwarzen Klemmen verbunden werden, was anhand des Layouts in Abbildung 6.4 auf Seite 49 erklärt werden soll. Kanal 1 wird vom Transistor Q2 gesteuert, Kanal 2 von Q3, Kanal 3 von Q4 und allgemein Kanal x-1 von Qx. Entsprechend ist das Kabel, welches an derjenigen Lötstelle angelötet ist, die durch die dicke blaue Linie unmittelbar mit dem mittleren Pin (Drain) von Q2 verbunden ist, an der Lötfahne der schwarzen Klemme ganz unten links – bezogen auf Abbildung 1.2b – anzubringen. Das Kabel an der Drain von Q3 (Zick-Zack-Anordnung der Transistoren beachten!) wird mit der schwarzen Klemme daneben verbunden, das an Q4 mit der dritten und das an Q5 schließlich mit der letzten Klemme in der Reihe, die unmittelbar neben der Viererreihe für die Kanal-LEDs liegt. Man sollte sich nicht dadurch verwirren lassen, dass aufgrund des umgedrehten Deckels alles seitenverkehrt ist, man die Klemmen also beim Löten von rechts nach links belegt. Analog zum bisherigen Vorgehen verfährt man in der Reihe darüber und den beiden anderen Reihen.

Nun werden mit Heiß- oder Sekundenkleber die Kanal-LEDs in die richtige Position gesteckt.

Für Kanal n ist dabei immer auch LEDn zuständig, für Kanal 1 also LED1, die über R21 mit der Drain

von Q2 verbunden ist, für Kanal 2 LED2, usw. Sinnvollerweise ist LED1 in das Loch zu kleben, welches in der untersten Reihe direkt neben den Klemmen liegt, LED8 dementsprechend in der zweituntersten Reihe ganz außen usw.

Danach werden die vier Kabel am Leistungswiderstand jeweils mit einem der gespannten Drähte an den roten Klemmen verbunden. Hierbei spielt die Zuordnung (welches Kabel an welchen Draht?) keine Rolle. Damit sind sämtliche Kabel im inneren der Box nun verlötet und die Arbeit nähert sich langsam dem Ende!

Nun die SMA-Buchse fest am Gehäuse anschrauben, die Antenne vorerst dort befestigen und das andere Kabelende mit der Buchse am RFM-Adapter verbinden. Unter möglichst geringer Torsion sollte dann der RFM-Adapter mit dem aufgelötzten Funkmodul in die Buchsenleisten auf der Platine gesteckt werden.

Wenn der Bootloader bereits auf den Controller geflasht wurde, kann man jetzt die beiden Seitenwände einstecken und die Box zuschrauben (wenn man sich sicher ist, dass sie funktioniert...). Ansonsten muss die Box noch offen bleiben.

Den männlichen Teil des Steckerpaars mit den aus der Box kommenden Batteriekabeln verlöten (Schrumpfschlauch nicht vergessen!), den weiblichen über zwei Kabel an der Batterie, wobei jeweils auf die korrekte Polung zu achten ist³.

Für die erste Inbetriebnahme sollte, wie zu Beginn des Kapitels empfohlen, idealerweise eine Laborspannungsquelle, ein kurzschlussfestes Steckernetzteil oder aber eine träge 3 A-Sicherung in der Zuleitung verwendet werden. Nun die Box über den Netzschalter einschalten und, falls noch nicht geschehen, den Bootloader via ISP flashen. Nun kann die Box zugeschraubt und die Firmware eingespielt werden.

12.4.3 Koffer

Als Aufbewahrungsort für die Zündboxen tut ein robuster Aluminiumkoffer wertvolle Dienste, um die Zündboxen vor Wettereinflüssen und Feuerwerksniederschlag zu schützen. Als gutes Pendant zum Plastikgehäuse bietet sich der in der Materialiste in Tabelle 9.2 aufgeführte Alu-Koffer 545 von Bilora an, der gerade ausreichend Platz für eine Zündbox und den zugehörigen Blei-Gel-Akku für die Stromversorgung bietet.

Schaumstoffeinlage

Der Koffer besitzt eine gewürfelte Schaumstoffeinlage mit einem 18×14 -Raster, die gemäß Abbildung 11.7 entsprechend angepasst werden kann, um auch beim Transport einen festen Stand von Zündbox und Akku im Koffer zu ermöglichen.

Hierfür müssen für die Box 13×7 sowie für den Akku 6×3 Würfel händisch oder mit Hilfe eines Teppichmessers an den gezeigten Stellen gelöst werden. Zudem empfiehlt es sich noch, zwei Würfel an

³Bei Deans-T-Steckern wird der obere Balken des T mit + verbunden, bei Tamiya-Steckern das eckige Profil

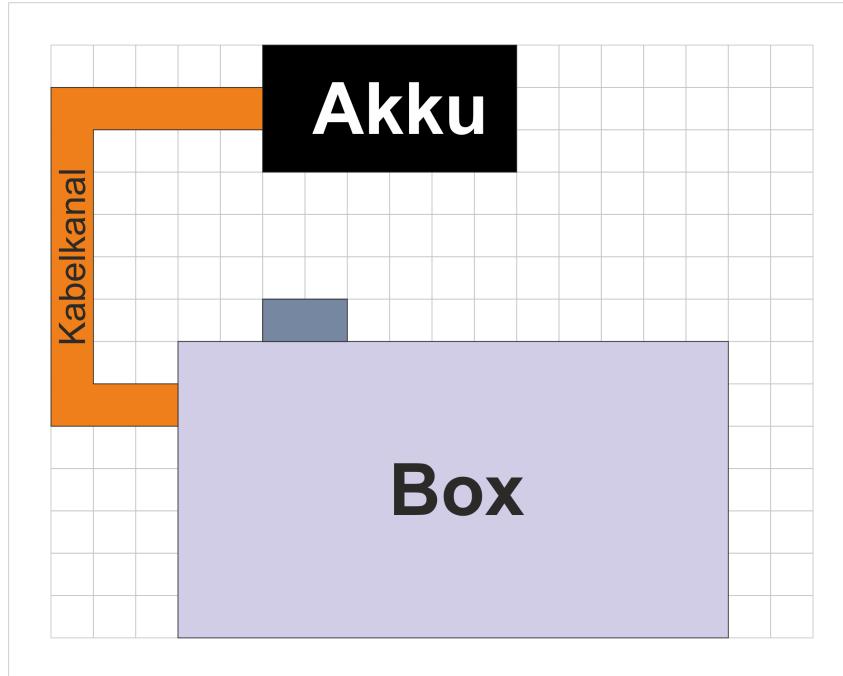


Abbildung 12.7: Ausschnitt aus der Schaumstoffeinlage für Zündbox und Akku

der seriellen Schnittstelle für ein leichteres Herausnehmen der Box und den eingezeichneten Kabelkanal herauszutrennen. Um ein Herauslösen weiterer Würfel zu verhindern, kann mittels Sekunden- oder Heißkleber in den Kreuzungen der vorgestanzten Linien eine festere Naht hergestellt werden.

Antennenhalterung

Etwas Arbeit ist nötig, um die Antenne in eine geeignete Position zu bringen, um bei geschlossenem Koffer die Zündkommandos noch sicher und zuverlässig empfangen zu können. Wenn die Antenne nicht außerhalb des Gehäuses angebracht ist, können ankommende Signale nicht bzw. nur äußerst stark gedämpft hinein- und abgehende so gut wie nicht hinausgelangen, weil der Alukoffer als Faradayscher Käfig wirkt.

Um die Antenne vom SMA-Anschluss an der Zündbox nach außen zu führen, wird ein zweiteiliger Adapter, der in Abbildung 11.8 am Koffer montiert gezeigt ist, verwendet. So wird einerseits das Kabel geschützt, andererseits die Kabelführung stabilisiert. Die Halterung besteht aus zwei ineinander gesteckten Teilen:

- MDF-Platte: 85 mm × 35 mm × 3 mm
- PVC-Rohr, basierend auf einer Gardena-Micro-Drip-Verlängerung: Ø7.5 mm × 115 mm

In die MDF-Platte wird 10 mm vom oberen Rand entfernt mehr oder weniger mittig ein 5 mm-Loch gebohrt und ein Kanal senkrecht nach oben zum Rand eingebracht. Beim PVC-Rohr bringt man 7 cm vom Rand entfernt auf einer Länge von 3 mm zwei Einschnitte ein, um das Rohr an dieser Stelle auf die



Abbildung 12.8: Adapter am Koffer montiert

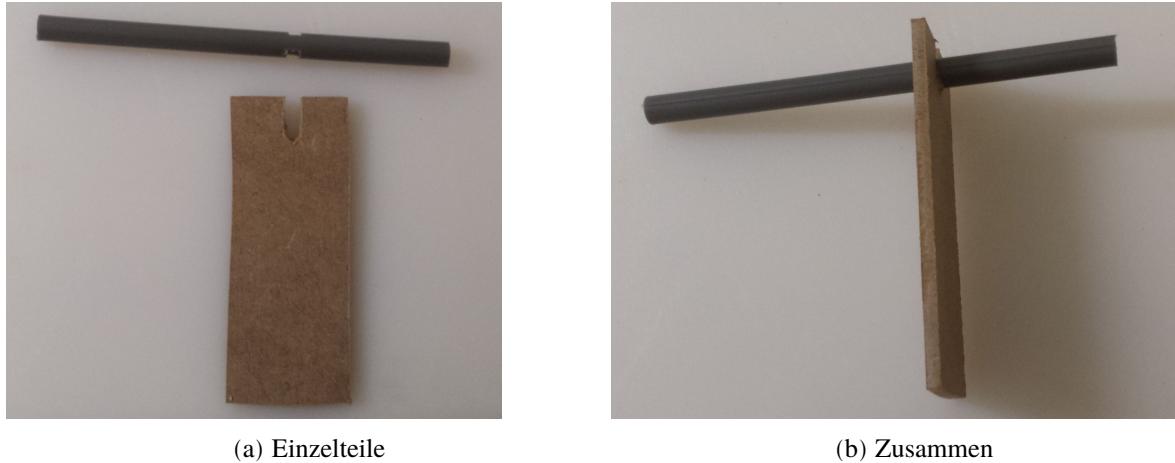


Abbildung 12.9: Antennenadapter

Breite des Kanals zu bringen. Die beiden Einzelteile sind in Abbildung 11.9a, der zusammengesteckte Adapter in Abbildung 11.9b abgebildet. Der Adapter wird vor dem Montieren der MDF-Platte am Koffer so ausgerichtet, dass die Rohröffnung genau auf die SMA-Buchse an der Zündbox zeigt.

Nun muss das Antennenkabel durch das Rohr geführt werden, so dass der gewinkelte männliche SMA-Stecker an dem Ende des Rohrs liegt, welches näher an den Einschnitten liegt. Wird ein bereits fertig konfektioniertes Antennenkabel, z. B. das in der Materialliste aufgeführt, verwendet, muss das PVC-Rohr auf kompletter Länge aufgetrennt werden, um das Kabel einführen zu können. Konfektioniert man das Kabel selbst, kann die Buchse auf der Antennenseite nach dem Einfädeln angebracht werden, womit man sich das Auftrennen des Rohrs spart. Ist das Kabel durch das Rohr gefädelt und sind Winkelstecker und Buchse angebracht, sollte der gewinkelte Stecker kurz an der Box angeschraubt und der Adapter zusammengesteckt werden, damit man die nötige Länge für den Schrumpfschlauch zwischen MDF-Platte und Winkelstecker ausmessen kann. Dieser wird dann, nach Abschrauben des Winkelsteckers und Herausnehmen des Rohrs vom „Buchsenende“ her aufgeschoben und erhitzt.

Im nächsten Schritt muss das Rohr außerhalb des Koffers gebogen werden, damit die Antenne später senkrecht nach oben zeigt. Hierzu sollte das PVC-Rohr mit einem Heißluftföhn erwärmt und in größerem Radius (Koaxialkabel sollten nie geknickt werden!) gebogen werden.

Zum Schluss wird die Antenne an die Buchse angeschraubt und die Verschraubung mit Schrumpfschlauch überdeckt. Die fertige Antenne, die außerhalb der Einsatzzeiten der Zündbox abgeschraubt im Koffer aufbewahrt werden kann, ist in Abbildung 11.10 dargestellt.



Abbildung 12.10: Einsatzbereite Antenne mit Zuleitung

13 Aufspielen des Bootloaders

Bevor Firmwareupdates über die serielle Schnittstelle eingespielt werden können, muss zunächst ein Programm auf den Controller gespielt werden, dessen Aufgabe es ist, die eigentliche Firmware in den Speicher zu laden und zu starten. Dieses Programm ist der so genannte Bootloader, welcher beim Start des Devices für eine Sekunde überprüft, ob ein Firmwareupdate vorgenommen werden oder die El Fueradoro-Firmware normal ausgeführt werden soll.

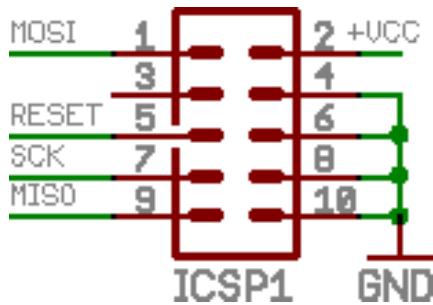


Abbildung 13.1: Pinbelegung des ISP-Platinensteckers: Ansicht von oben, Gehäuseaussparung an Pin 5.
Quelle: mikrocontroller.net

Um den Bootloader auf den Controller zu brennen und einige Grundeinstellungen des Controllers, die so genannten Fuses, welche neben den Einstellungen, welche die Verwendung eines Bootloaders ermöglichen, auch Funktionen wie die Brown-Out-Detektion oder die Taktquelle regeln, wird ein spezielles Programmiergerät zur In-System-Programmierung (ISP) benötigt, welches den Controller in den Resetzustand versetzt und anschließend den Bootloader über die SPI-Schnittstelle an eine festgelegte Stelle im Flash-Speicher des Controllers schreibt.

Auf der Platine jedes Devices ist für ISP ein zehnpoliger zweireihiger Wappenstecker vorgesehen, an den gängige Programmiergeräte wie der weit verbreitete AVRISP mkII angeschlossen werden. Seine Pinbelegung ist in Abbildung 12.1 gezeigt. Nach einmaligem Flashen des Bootloaders und EEPROMs wird die ISP-Schnittstelle nicht wieder benötigt, alle weiteren Änderungen können über die serielle Schnittstelle und den Bootloader vorgenommen werden.

13.1 Verwendung des AVRISP mkII

Zum Brennen des Bootloaders gibt es ein Kommandozeilentool namens btldflsh.exe für den AVRISP mkII, welches auf AVRDUDE basiert. Dem Tool muss als Parameter die iHex-Datei des controllertyp- und frequenzspezifischen Bootloaders übergeben werden.

Für einen ATmega328P mit einer Taktfrequenz von 9.8304 MHz lautet das Kommando:

```
btldflsh.exe bootloader_m328p_9830400.hex
```

Die für El Fueradoro benötigten Einstellungen für Fuses und die Datenübertragung werden auf diese Weise automatisch angepasst. Ebenfalls übertragen wird beim Flashen des Bootloaders eine Standardversion des EEPROMS, so dass die Devices standardmäßig 1 als Unique- und Slave-ID zugewiesen bekommen (Transmitter rekonfigurieren sich dann automatisch beim ersten Start der Firmware).

13.2 Verwendung eines anderen Programmieradapters

Selbstverständlich ist das Aufspielen des Bootloaders auch mit anderen Programmern möglich.

Wichtig für die ordnungsgemäße Funktion des Bootloaders sowie später der Firmware ist neben einer fehlerfreien Programmierung auch das korrekte Setzen der Fuse-Bits, welches bei Einsatz eines alternativen Programmieradapters manuell vorgenommen werden muss.

Für El Fueradoro müssen die Fusebits beim ATmega328P gemäß Tabelle 12.1 gesetzt werden.

Fuse	Wert	Bedeutung
Low Fuse	0xF7	Kein Taktteiler, kein Clock-Output, Ext. Full Swing Crystal als Taktquelle
High Fuse	0xD6	Reset-Pin nicht als I/O-Pin, kein Debug-Wire, SPI-Download erlaubt, Watchdog aus, EEPROM nicht löschen, Bootbereich = 256 Wörter, Boot-Reset-Vektor aktiviert (=nach Reset Bootloader starten)
Extended Fuse	0x05 ¹	Brown-Out bei Versorgungsspannung unter 2.7 V

Tabelle 13.1: Fuse-Einstellungen beim ATmega328P

Wird beim Flashen des Bootloaders das Standard-EEPROM-Image nicht mitübertragen, die herstellerseitige Voreinstellung des EEPROMs also nicht verändert, werden Zündboxen – nach dem Programmieren der „echten“ Firmware – zunächst „E“ bzw. „e“ für „Error“ als Unique- bzw. Slave-ID melden, da an den Speicherstellen für IDs und Prüfsummen nicht zueinander passende Werte stehen. Die Zündbox muss dann einmalig kabelgebunden über die lokale Konfiguration auf gültige Werte eingestellt werden.

¹Bei der Extended Fuse werden nur die unteren drei Bit verwendet, die oberen fünf sind nicht in Gebrauch und können daher beliebig jeweils mit 1 oder 0 beschrieben und gelesen werden. Im Beispiel werden die nicht-relevanten Bits mit 0 beschrieben, so dass sich der Wert 0x05 ergibt, äquivalent dazu könnte der Wert aber beispielsweise auch 0xFD oder 0xA5 lauten.

14 Tipps und Tricks

14.1 5 V-LCD an 3,3 V

Zwar gibt es inzwischen auch LCDs, welche sich von Haus aus für eine Versorgung mit 3.3 V eignen, viele Displays jedoch sind noch für 5 V ausgelegt. Der interne Controller funktioniert ohne Probleme auch bei geringerer Spannung, Knackpunkte sind jedoch die Kontrastspannung für das LCD sowie die Hintergrundbeleuchtung.

Die Kontrastspannung wird zwischen Pin 2 und Pin 3 gemessen und ist verantwortlich für die Lesbarkeit der Schrift auf dem Display. Im „Normalfall“ – also bei Betrieb des Displays mit einer Versorgungsspannung von 5 V – wird Pin 3 auf 0 V gelegt, so dass sich eine Kontrastspannung von 5 V entsteht. Liegen an Pin 2 nur 3.3 V an, muss Pin 3 folglich mit einer negativen Spannung verbunden werden, um die nötige Kontrastspannung zu erreichen.

Als Quelle der negativen Spannung dient der RS232-Treiberbaustein, der am Pin V- eine Spannung von -5.5 V zur Verfügung stellt. Über einen Spannungsteiler – im Schaltplan auf Seite 46 von $R_{12} = 3.3\text{ k}$ und $R_{13} = 6.8\text{ k}$ gebildet – zwischen V- und GND wird daher Pin 3 des LCD auf -1.8 V gelegt.

Manche LCDs torpedieren diesen Versuch, indem Pin 3 relativ niederohmig mit GND verbunden wird. Man sollte also im abgeklemmten Zustand den Widerstand zwischen Pin 1 und Pin 3 messen und bei Bedarf den eventuell auf der LCD-Platine befindlichen Widerstand zwischen den beiden Pins auslöten.

Die Hintergrundbeleuchtung wird über die Pins 15 und 16 versorgt. Zwischen diesen Pins befindet sich in Reihe zu den LEDs in aller Regel noch ein Widerstand, welcher den Strom durch die LEDs begrenzt und für eine Spannung von 5 V zwischen den Pins ausgelegt ist. Bei 3.3 V zwischen Pin 15 & 16 erscheint das LCD daher möglicherweise zu dunkel, so dass man den Widerstand durch einen kleineren Wert ersetzen kann, um die Spannungsdifferenz auszugleichen.

Der ursprüngliche LED-Vorwärtsstrom sowie die Aufteilung der Spannung auf LED und Vorwiderstand können durch Anlegen von 5 V zwischen Pin 15 & 16, Spannungsmessung über dem Original-Widerstand und anschließende Division durch den Widerstandswert (korrekt ablesen oder messen) ermittelt werden. Da der Spannungsabfall über den LEDs sich nicht ändert und der Strom gleich bleiben soll, muss der Wert des neuen Widerstands so verkleinert werden, dass bei identischem Stromfluss über ihm 1.7 V weniger abfallen als am Original-Widerstand.

Ist z. B. original ein Widerstand von 150Ω verbaut, über dem eine Spannung von 2 V anliegt (hieraus resultiert eine LED-Vorwärtsspannung von 3 V), ergibt sich ein LED-Vorwärtsstrom von 13 mA. Dementsprechend wäre bei einem Spannungsabfall von nur noch 0.3 V für den gleichen Strom ein Widerstand



Abbildung 14.1: Antenne ohne Schrumpfschlauch (links) und komplett fertig (rechts)

von 22Ω einzusetzen.

14.2 Antennenbau

Antennen für die verwendete Übertragungsfrequenz von 868 MHz gibt es in großer Auswahl zu kaufen, eine einfache, omnidirektionale Antenne, welche ein sehr gutes Stehwellenverhältnis von <1,3:1 erzielt, kann aber auch relativ schnell selbst gebaut werden. Auf möglichst exakte Einhaltung der Abmessungen ist dabei zu achten:

- Koaxialkabel RG316
- SMA-Steckverbinder (üblicherweise männliche Ausführung)
- Kupfer- oder Messingrörchen mit 8 mm Durchmesser und 66,5 mm Länge
- Distanzhülse aus Kunststoff mit 5 mm Länge, 7 mm Außendurchmesser und 3,6 mm Innendurchmesser
- Schrumpfschläuche mit 1,2 mm, 2,4 mm, 4,8 mm und 9,5 mm Durchmesser vor dem Schrumpfen

Die Antenne wird als Sperrtopfantenne bezeichnet und besitzt den in Abbildung 13.1 gezeigten Aufbau. Der

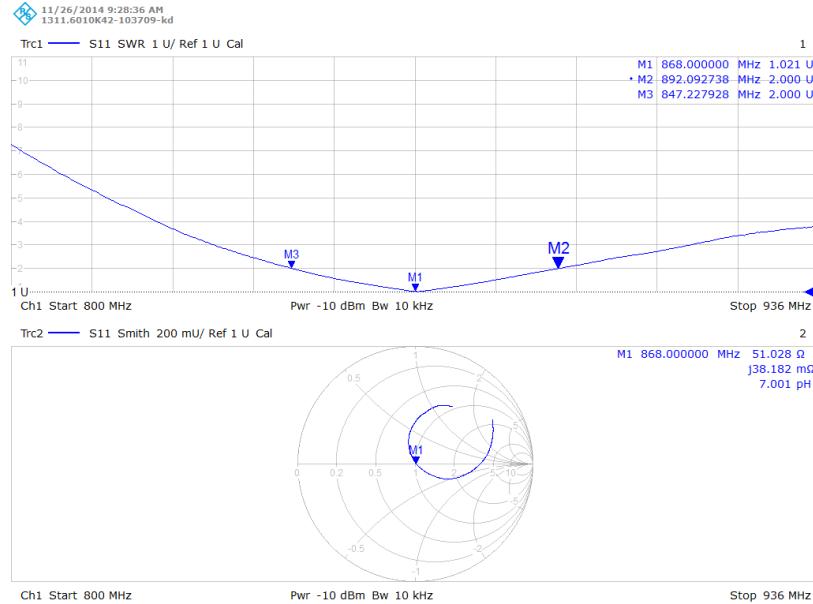


Abbildung 14.2: VSWR-Messung der gefertigten Antenne am Netzwerkanalysator

oberste Teil ist 88 mm lang und besteht aus dem Innenleiter des Koaxialkabels mit dem ihn umgebenden Dielektrikum. Im mittleren Teil befindet sich ein 66,5 mm langes Röhrchen, welches an seinem oberen Ende mit möglichst kurzer Verbindung an das Schirmgeflecht des Koaxialkabels angelötet wird. Anschließend folgt eine beliebige Länge Koaxialkabel, am Ende schließlich der Steckverbinder zum Anschluss an das Funkmodul.

Der Aufbau der Antenne erfolgt folgendermaßen:

1. Von der Rolle RG316 ein Stück der Länge abschneiden, welche später der Gesamtlänge von Antennenspitze bis zum Anschluss an das Funkmodul bzw. einen Adapterstecker entspricht
2. Entfernung des Kunststoffmantels auf einer Länge von 88 mm
3. Entfernung des nun freiliegenden Schirmgeflechts auf einer Länge von 84 mm, so dass noch 4 mm des Schirmgeflechts verbleiben.
4. Auftrennen und Verdrillen des Schirmgeflechts
5. Verdicken des Koaxialkabels mit einem 10 mm langen Stück Schrumpfschlauch, dessen Mitte 66,5 mm vom oberen Ende der Ummantelung entfernt sein sollte.
6. Aufschieben der Distanzhülse in die Mitte des soeben verstärkten Teils. Gegen Abrutschen nach unten ggf. mit weiterem Schrumpfschlauch unterhalb der Hülse sichern.
7. Großzügiges Vorverzinnen des Röhrchens an einer Stelle der Innenwand
8. Überstülpen des Röhrchens und Anlöten des verdrillten Schirmgeflechts an der Innenwand

9. Gesamte Konstruktion mit Schrumpfschlauch stabilisieren (nach jedem Schritt schrumpfen!):

- a) Ein 88 mm langes Stück Schrumpfschlauch 1,2 über den obersten Teil der Antenne
- b) Ein 90 mm langes Stück Schrumpfschlauch 2,4 über den obersten Teil der Antenne, unmittelbar nach dem Schrumpfen die noch heißen oben überstehenden 2 mm Schlauch durch Zusammendrücken verschmelzen
- c) Ein 2,5 mm langes Stück Schrumpfschlauch 9,5 über den aus dem Röhrchen herausstehenden Teil der Distanzhülse
- d) Ein 80 mm langes Stück Schrumpfschlauch 9,5 über Röhrchen und Distanzhülse, so dass auf beiden Seiten etwa 5 mm überstehen
- e) Mit einem 10 mm langen Stück Schrumpfschlauch 4,8 den Übergang zwischen oberem Antennenteil und Röhrchen versiegeln

10. Falls nötig: Kabel in Endposition einfädeln, bevor SMA-Steckverbinder am intakten Ende angebracht wird

Um den SMA-Steckverbinder anzubringen, müssen vom intakten Ende aus gemessen zunächst 12 mm des Mantels entfernt werden, anschließend 8 mm des Schirmgeflechts und zuletzt auch 4 mm des Dielektrikums. Nun werden Schrumpfschlauch und Crimprörchen auf das Kabel geschoben, anschließend der kleine Stecker am Innenleiter angelötet. Das Schirmgeflecht wird aufgefächert, das Gehäuse aufs Kabel geschoben und das Crimprörchen aufgesteckt, vercrimpt und Schrumpfschlauch darüber angebracht. Wenn gewünscht kann – wie in 13.1 rechts zu sehen – Schrumpfschlauch 9,5 als Witterungsschutz über dem gesamten Steckverbinder angebracht werden.

Die in Abbildung 13.2 dargestellte Messung am Netzwerkanalysator zeigt eine sehr gute Anpassung dieser Antenne an 50Ω im Bereich um 868 MHz.

14.3 Kompilieren der Firmware

Falls keine der im Repository zur Verfügung gestellten Hex-Files verwendet werden soll, besteht auch die Möglichkeit, seine eigene Firmware aus den Quellcodedateien zu komplizieren. Hierfür wird der die AVR-GCC-Toolchain benötigt, welche es für Windows z. B. als fertiges Paket WinAVR¹ gibt.

WinAVR entspricht leider schon länger nicht mehr dem aktuellen Stand des GCC-Compilers, man kann entweder bei Atmel² oder bei im Sourceforge-Repository³ von Georg-Johann Lay aktuellere Versionen ziehen und diese über die alten WinAVR-Verzeichnisse kopieren.

¹Download WinAVR

²Download Atmel-Toolchain (kostenlose Registrierung notwendig)

³Downloadlink: Sourceforge

Anschließend ist darauf zu achten, dass das Unterverzeichnis „bin“ in der PATH-Variable hinterlegt ist, so dass man die dort befindlichen Anwendungen aus jedem anderen Ordner unmittelbar aufrufen kann.

Der Herstellungsprozess gliedert sich in folgende Schritte:

1. Kompilieren der Quellcodedateien (.c) in noch nicht gelinkte Dateien (.o)
2. Linken zu einer Gesamtdatei (.elf)
3. Umwandeln in eine Hexdatei (.hex), welche mit dem Bootloader über die serielle Schnittstelle auf den Controller geschrieben werden kann

Der gesamte Ablauf kann transparent in der Datei „build_hexfiles.bat“ im Verzeichnis „Hexfiles“ nachvollzogen werden.

14.4 Umrechnung zwischen Watt und dBm

Die Umrechnung zwischen den Einheiten Watt (linear) und dBm (logarithmisch) erfolgt nach folgenden Formeln:

$$\text{dBm} \rightarrow \text{W} : P_{\text{W}} = 10^{\left(\frac{P_{\text{dBm}}}{10} - 3\right)}$$

$$\text{W} \rightarrow \text{dBm} : P_{\text{dBm}} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{1000 \cdot P_{\text{W}}}{1 \text{W}} \right)$$

Anhand der Formeln wird klar, dass die maximale Sendeleistung des RFM69CW 1250-mal höher als die Minimalleistung liegt: –18 dBm entsprechen 16 µW, 13 dBm hingegen 20 mW.

Addition und Subtraktion in der logarithmischen Einheit sind gleichbedeutend mit Multiplikation bzw. Division in der linearen. Erhöht (verringert) sich die Leistung um 3 dB, verdoppelt (halbiert) sie sich im linearen Maßstab. Addition bzw. Subtraktion um 10 dB bedeuten eine Multiplikation mit bzw. Division durch 10.

Abbildungsverzeichnis

1.1	Systemübersicht El Fueradoro	10
1.2	Die Devices von El Fueradoro	11
1.3	LCD während der Show	13
1.4	Schalter und serielle Schnittstelle an der Zündbox	14
2.1	Eintrag des USB-RS232-Adapters im Gerätemanager	16
2.2	Einstellungen für Puttytel	17
2.3	Einstellungen in Pyro Ignition Control	19
3.1	Ablauf des Konfigurationsprogramms bei Verbindung mit einer Zündbox	23
3.2	Beispiel einer ferngesteuerten ID-Zuweisung	24
3.3	Systemübersicht	25
3.4	Auslesen der gesetzten Sendeleistung	27
3.5	Setzen der Sendeleistung mit anschließendem Auslesen	28
3.6	Startbildschirm der GUI	29
3.7	Sendebildschirm der GUI	29
3.8	Netzwerkanzeige der GUI	30
3.9	Lokale ID-Konfiguration	30
3.10	Remote-ID-Einstellung	31
5.1	Benutzeroberfläche UpdateLoader	41
6.1	Schaltplan des Transmitters	46
6.2	Schaltplan der Zündbox	47
6.3	Layout des Transmitters (keine Originalgröße!)	48
6.4	Layout der Zündbox (keine Originalgröße!)	49
7.1	Pinbelegung des Mikrocontrollers bei Transmitter und Zündbox	51
10.1	Ober- und Unterseite des Transmitters für Toner-Transfer-Verfahren/Belichtung	64
10.2	Ober- und Unterseite der Zündbox für Toner-Transfer-Verfahren/Belichtung	65
10.3	Adapterplatine für Funkmodule (8 Stück) für Toner-Transfer-Verfahren/Belichtung	66
11.1	Platten für Transmitter (oben) und Zündbox (unten)	69
11.2	Zündboxplatine vor dem Einlöten der Kabel und MOSFETs	70
11.3	Fertig aufgebauter Funkmoduladapter	71
11.4	Abmessungen (in mm) des LCD	72
11.5	Bohrschablone für Zündboxoberseite	75
11.6	Innenansicht des Zündboxdeckels	76
11.7	Ausschnitt aus der Schaumstoffeinlage für Zündbox und Akku	78

11.8 Adapter am Koffer montiert	79
11.9 Antennenadapter	80
11.10 Einsatzbereite Antenne mit Zuleitung	81
12.1 Pinbelegung des ISP-Platinensteckers: Ansicht von oben, Gehäuseaussparung an Pin 5. Quelle: mikrocontroller.net	83
13.1 Antenne ohne Schrumpfschlauch (links) und komplett fertig (rechts)	86
13.2 VSWR-Messung der gefertigten Antenne am Netzwerkanalysator	87

Tabellenverzeichnis

1.1	Farben und Funktionen der Status-LEDs	12
2.1	Konfiguration der seriellen Schnittstelle	16
3.1	Kommandos zur Konfiguration über die serielle Schnittstelle	22
3.2	Umrechnung Hexadezimal-, Dezimal- und Binärwerte	26
3.3	Struktur des RFM69CW-Befehls	27
4.1	Widerstandswerte für Zündkreise bei gegebenem Strom	34
5.1	Verfügbare Firmware-Versionen	40
8.1	Quellcodedateien und ihre Funktionen	53
9.1	Materialliste für den Transmitter	58
9.2	Materialliste für die Zündbox	61
11.1	Übersicht über benötigte Kabelverbindungen	68
12.1	Fuse-Einstellungen beim ATmega328P	84

Danksagung

Vielen Dank an alle, die in irgendeiner Form zur Entwicklung und Verbesserung von El Fueradoro beigetragen haben!

Ein ganz spezielles Dankeschön an:

- Marc Weissmann, der mit seinem Projekt FIRE -- Feuerwerk im Röthelheimpark Erlangen den Ansporn zu dieser Entwicklung gegeben und ihr von Beginn an immer voll vertraut hat. Videos:

* [Silvesterfeuerwerk 2014/15](#)

* [Silvesterfeuerwerk 2015/16](#)

- Das gesamte private Umfeld, das die Arbeit am Projekt stets mit Fassung getragen und mit Interesse verfolgt hat.
- Die „Nachbau-Pioniere“ Matthias Pee und Cedrik Sikora für Ideen und wertvolle Hinweise.
- [mikrocontroller.net](#) für Hilfe in Sachen Hardware und Programmierung.
- [feuerwerk-forum.de](#) für Erklärungen zum Thema elektrische Zündung und natürlich die Zündsoftware Pyro Ignition Control von User pyrobla.
- Saleae für den grandiosen Logic 8, der wertvolle Dienste zur Erschließung des RFM69 geleistet hat.
- Der Brauerei Loscher für Club Mate, den Bastler-Treibstoff.
- Die vielen tollen Open-Source- und Freeware-Lösungen, welche die Softwareentwicklung erst möglich gemacht haben:
 - Die GCC-Community für die AVR-GCC-Toolchain zum Programmieren des Mikrocontrollers.
 - Die Eclipse-Foundation für die Programmierumgebung Eclipse, Kees Bakker und Thomas Holland für die Erweiterung AVREclipse sowie Ben Gardner für Uncrustify und die damit verbundene Übersichtlichkeit des Quellcodes.
 - Peter Dannegger für den robusten, aber dennoch schlanken Bootloader FastBoot.

- Leo-Andres Hofmann für die schöne Windows-Oberfläche UpdateLoader.
- Subversion und TortoiseSVN bzw. Git und GitHub für die unkomplizierte Versionsverwaltung.
- L^AT_EX und TeXstudio zur Erstellung des Handbuchs.